

ACTIVE SIGN  
CONVENTION

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) = \text{Ref phasor} = I_m \angle 0$$

$$v(t) = -L \frac{di(t)}{dt}$$


$$= -L \omega I_m (\sin(\omega t + \phi))$$

$$= I_m L \omega \sin(\omega t + \phi)$$


$$= I_m L \omega \cos(-90^\circ + (\omega t + \phi))$$

$$= \omega L I_m \angle -90^\circ$$
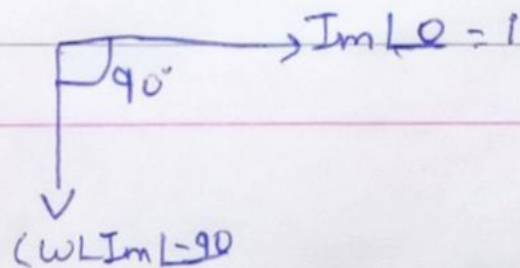
$$\Rightarrow V_m = \omega L I_m \angle -90^\circ$$



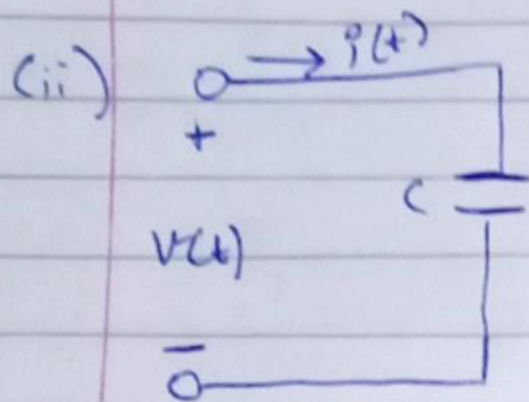$\therefore$  Voltage lags by  
 $90^\circ$



PASSIVE  
SIGN  
CONVENTION

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) = I_m \angle \phi$$

$$v(t) = \frac{1}{C} \int I_m \cos(\omega t + \phi) dt$$


$$= \frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{I_m}{\omega C} \cos(\omega t + \phi - 90^\circ)$$

$$= \frac{I_m}{\omega C} \angle -90^\circ$$

$$V_m = \frac{1}{\omega C} I_m \angle -90^\circ$$

Phasor:

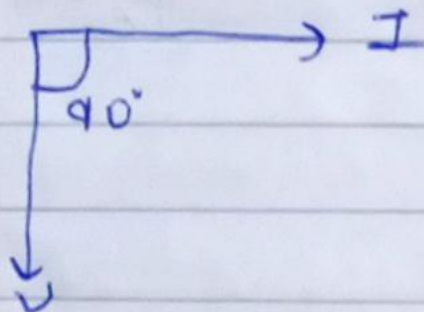

Voltage lags  
by  $90^\circ$