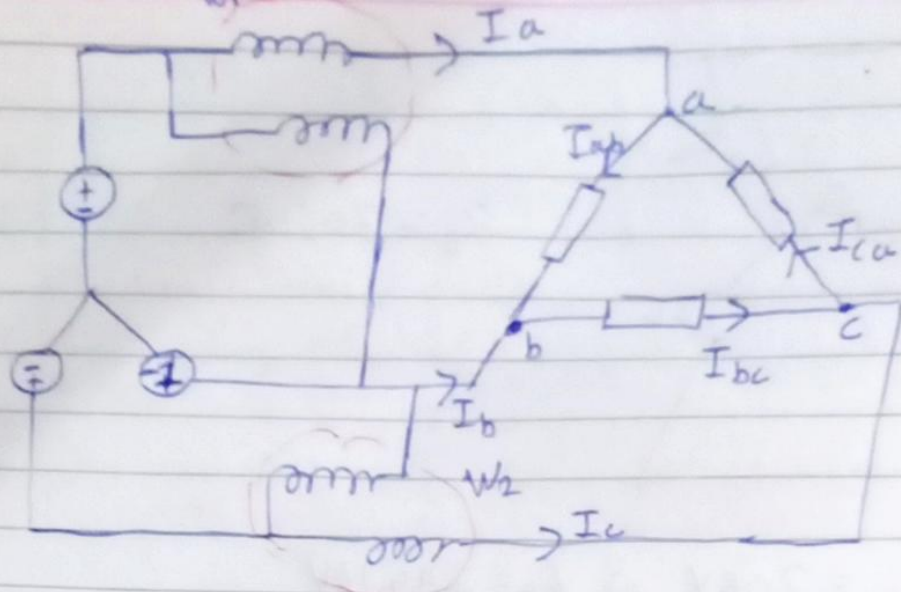


Q21



$$Z = 25 \angle 60^\circ$$

$$a) V_{ab_{RMS}} = 202V \Rightarrow V_{ab} = 285.67V$$

$$\therefore V_{an} = 164.93V$$

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z} = \frac{285.67 \angle 30^\circ}{25 \angle 60^\circ} = 11.42 \angle -30^\circ A$$

$$I_{bc} = \frac{V_{bc}}{Z} = \frac{285.67 \angle 150^\circ}{25 \angle 60^\circ} = 11.42 \angle 90^\circ A$$

$$I_{ca} = \frac{V_{ca}}{Z} = \frac{285.67 \angle 270^\circ}{25 \angle 60^\circ} = 11.42 \angle 210^\circ A$$

$$\text{KCL at node @: } I_a + I_{ca} = I_{ab}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_a &= I_{ab} - I_{ca} \\ &= 11.42 \angle -30^\circ - 11.42 \angle 210^\circ \\ &= 19.78 \angle 0^\circ \end{aligned}$$

$$\therefore I_{a_{RMS}} = \frac{19.78}{\sqrt{2}} = \boxed{13.99A}$$

$$\begin{aligned} b) \quad P_{\text{real}} &= \sqrt{3} \times I_{\text{L RMS}} \times V_{\text{L RMS}} \cos \phi \\ &= \sqrt{3} \times 13.99 \times 202 \times \cos 60^\circ \end{aligned}$$

$$\boxed{P_{\text{real}} = 2.448 \text{ kW}}$$