
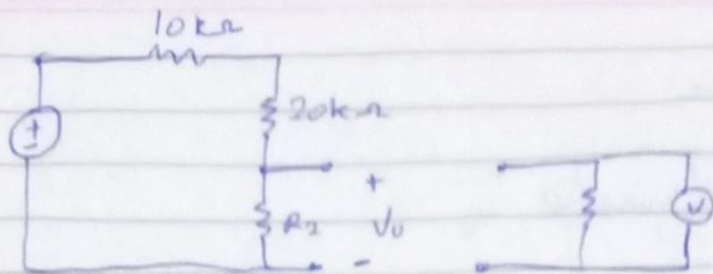


Q6

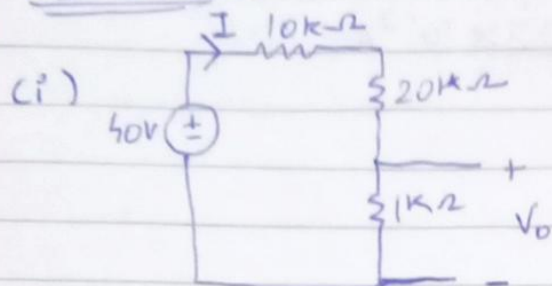

(a) $R_2 = 1k\Omega$




$$I = \frac{50}{31k\Omega}$$

$$= 1.29 \times 10^{-3} A$$

$$V_0 = I \times 1k\Omega$$

$$\boxed{V_0 = 1.29V}$$

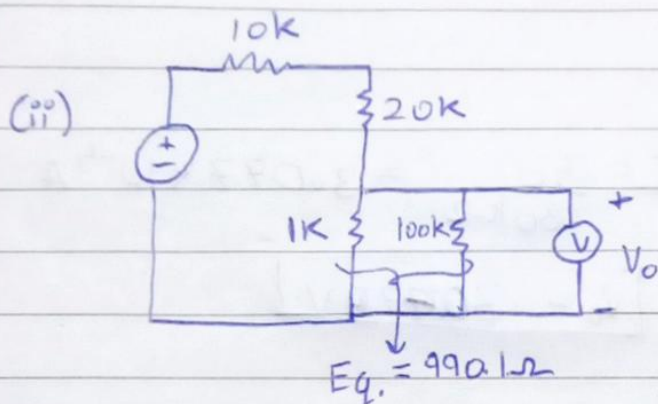


$$I = \frac{50}{(30k + 990.1)\Omega}$$

$$\Rightarrow I = 1.291 \times 10^{-3} A$$

$$\Rightarrow V_0 = 990.1 \times I$$

$$\boxed{V_0 = 1.278V}$$


b) $R_2 = 10k\Omega$

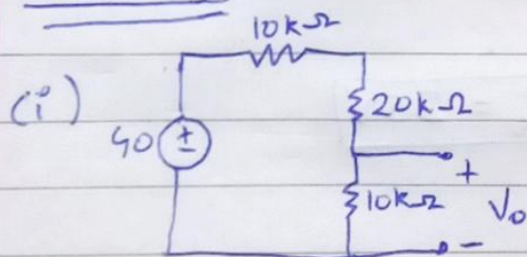

$$I = \frac{50}{40k\Omega} = 1 \times 10^{-3} A$$

$$V_0 = 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-3}$$

$$\boxed{V_0 = 10V}$$

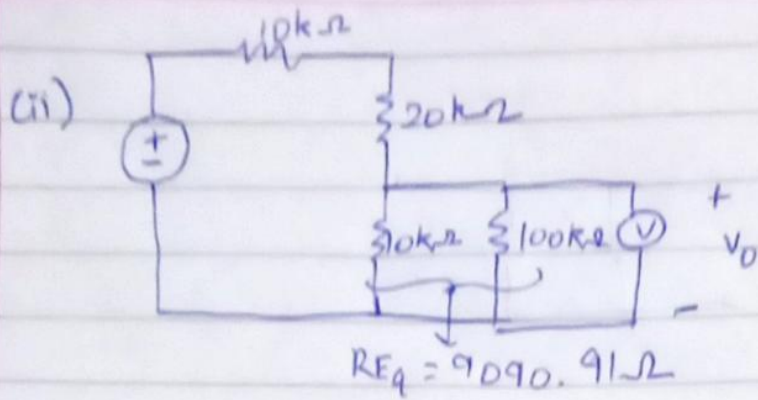


$$I = \frac{40}{(30k + 9090.91)\Omega} = 1.023 \times 10^{-3} A$$

$$V_0 = 9090.91 \times I$$


$$\boxed{V_0 = 9.302V}$$

c) $R_2 = 100k$

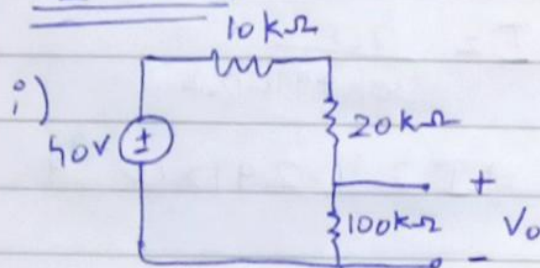

$$I = \frac{40}{130k\Omega} = 3.077 \times 10^{-4} A$$

$$\boxed{V_0 = 30.77V}$$

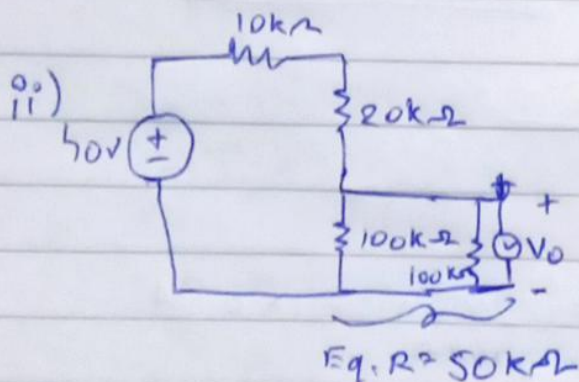

$$I = \frac{40}{80k\Omega}$$

$$\Rightarrow I = 5 \times 10^{-4} A$$

$$\Rightarrow \boxed{V_0 = 25V}$$