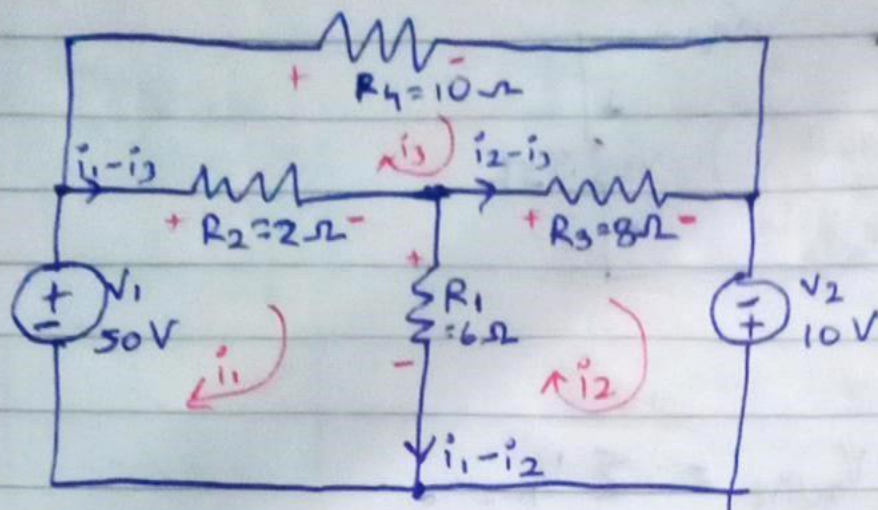


Q2



KVL in loop ①: $\sum V_{\text{active}} = \sum V_{\text{passive}}$

$$50 = 2(i_1 - i_3) + 6(i_1 - i_2)$$

$$8i_1 - 6i_2 - 2i_3 = 50$$

$$\Rightarrow 4i_1 - 3i_2 - i_3 = 25 \quad \text{--- ①}$$

KVL in loop ②: $\sum V_{\text{active}} = \sum V_{\text{passive}}$

$$6(i_1 - i_2) + 10 = 8(i_2 - i_3)$$

$$\Rightarrow 6i_1 - 14i_2 + 8i_3 = -10$$

$$\Rightarrow 3i_1 - 7i_2 + 4i_3 = -5 \quad \text{--- ②}$$

KVL in loop ③: $\sum V_{\text{active}} = \sum V_{\text{passive}}$

$$2(i_1 - i_3) + 8(i_2 - i_3) = 10i_3$$

$$2i_1 + 8i_2 - 10i_3 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 + 4i_2 - 5i_3 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = 5i_3 - 4i_2 \quad \text{--- ③}$$

Substituting i_1 in ① and ②

$$-19i_2 + 39i_3 = 25$$

$$-19i_2 + 34i_3 = 25$$

$$5i_3 = 30$$

$$\Rightarrow i_3 = 6 \Rightarrow i_2 = 11 \Rightarrow i_1 = 16$$

$$I_{R_1} = i_1 - i_2 = 5A$$

\therefore Loop currents:

$$i_1 = 16A$$

$$i_2 = 11A$$

$$i_3 = 6A$$

Current through R_1 (I_{R_1}) = 5A