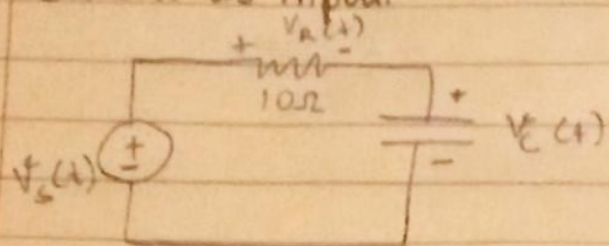


Q12 Current as input.

$$R_{ref} = 2 \cos \omega t = 10$$



$$i(t) = 10 \sin(100t + 30^\circ)$$

$$\Rightarrow 10 \angle -60^\circ$$

KVL $\Rightarrow V_s(t) = V_R(t) + V_C(t)$

$$\Rightarrow V_s(t) = 10 i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) \cdot dt$$

$$= 10 \sin(100t + 30^\circ) + \frac{1}{1} \int 10 \sin(100t + 30^\circ) dt$$

$$= 10 \sin(100t + 30^\circ) + \frac{10 \times -\cos(100t + 30^\circ)}{100}$$

$$V_s(t) = 10 \sin(100t + 30^\circ) + \frac{1}{10} \sin(100t - 60^\circ)$$

$$= 10 \angle -60^\circ - \frac{1}{10} \angle 30^\circ$$

$$= 10.00005 \angle -60.57^\circ$$

$$\Rightarrow \boxed{V_s(t) = 10.00005 \sin(100t + 29.43^\circ)}$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) \cdot dt$$

$$= -\frac{1}{10} \cos(100t + 30^\circ)$$

$$\boxed{V_C(t) = \frac{1}{10} \sin(100t - 60^\circ)}$$