

Experiment 9

Aim:

To simulate and verify basic Logic Gates and Boolean Functions.

Tools and Apparatus:

DC Voltage Source, AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR and XNOR gates.

Theory:

Truth Tables:

Input		Output					
A	B	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1

Input	Output
X	NOT
0	1
1	0

1. $x = \overline{A \cdot B(C + D)}$

Input				Output
A	B	C	D	x
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1

Input				Output
A	B	C	D	x
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1
1	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	1	1	1	0

2. $y = AC + B\bar{C} + \bar{A}BC$

Input			Output
A	B	C	y
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1



3. $z = \overline{A + B + \bar{C}\bar{D}\bar{E}} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$



Input					Output
A	B	C	D	E	z
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1

Input					Output
A	B	C	D	E	z
1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0



Simulation Results:



4. AND Gate

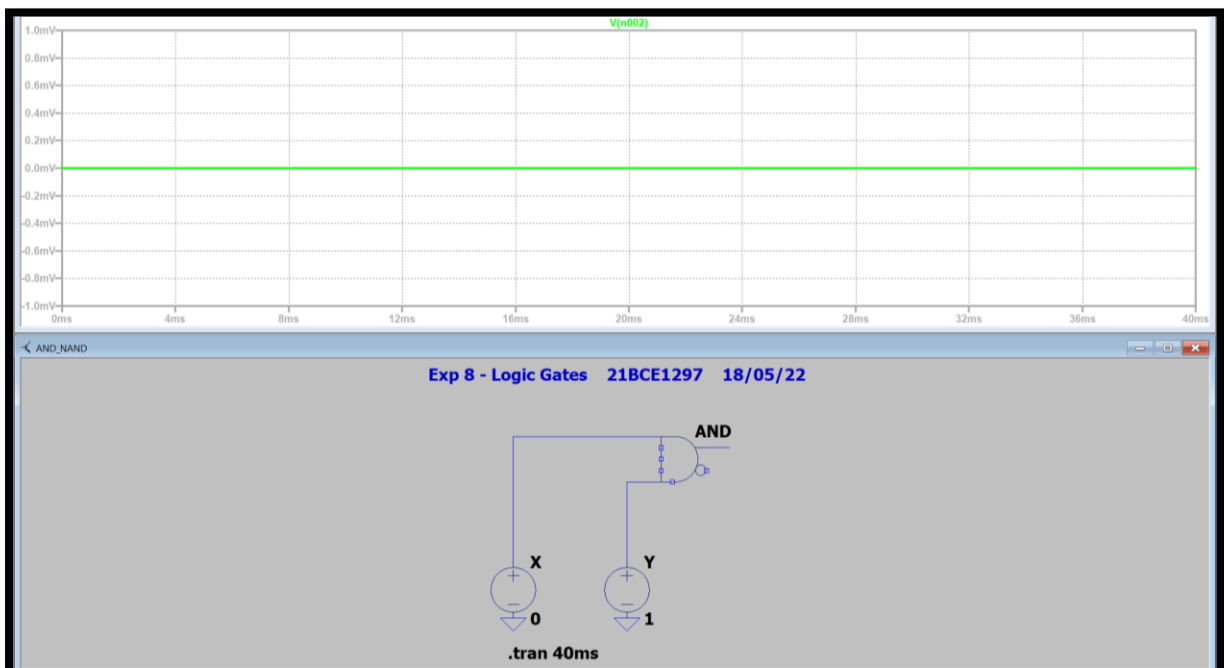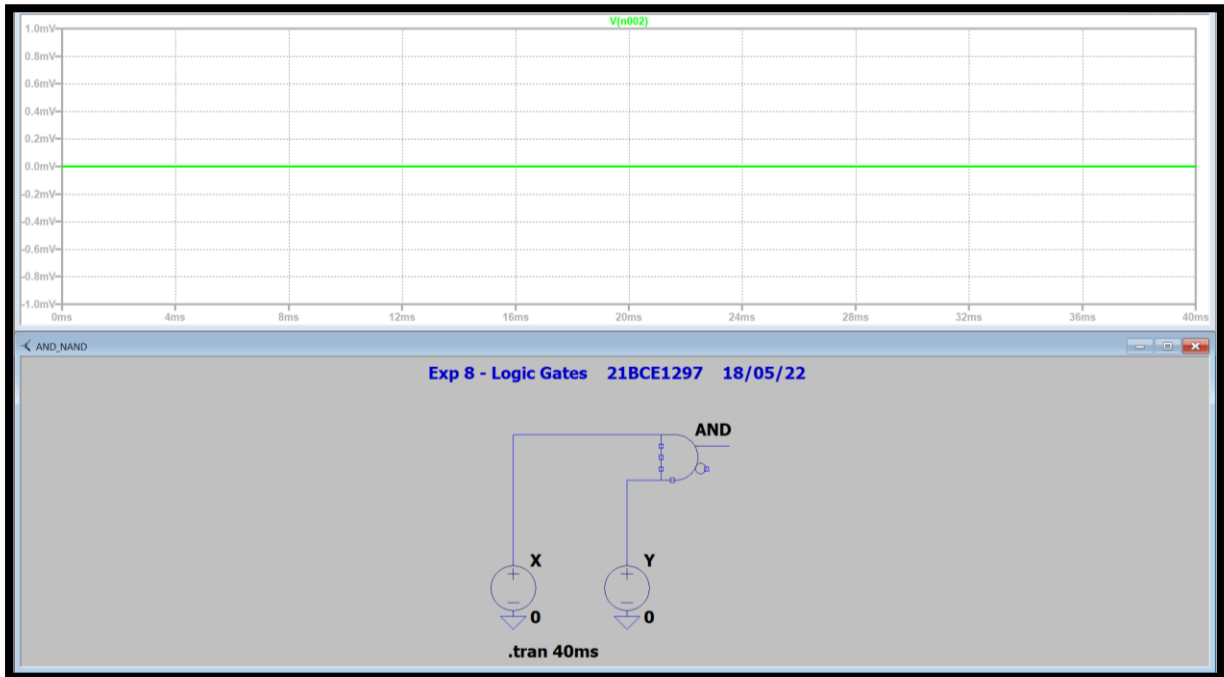

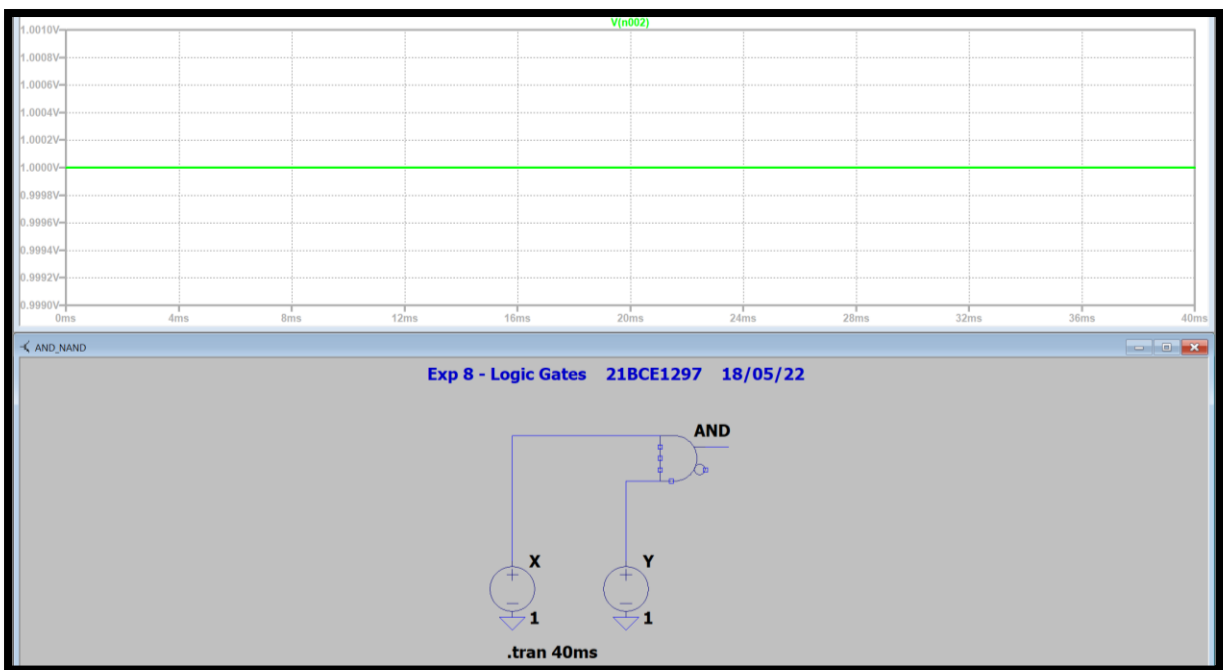
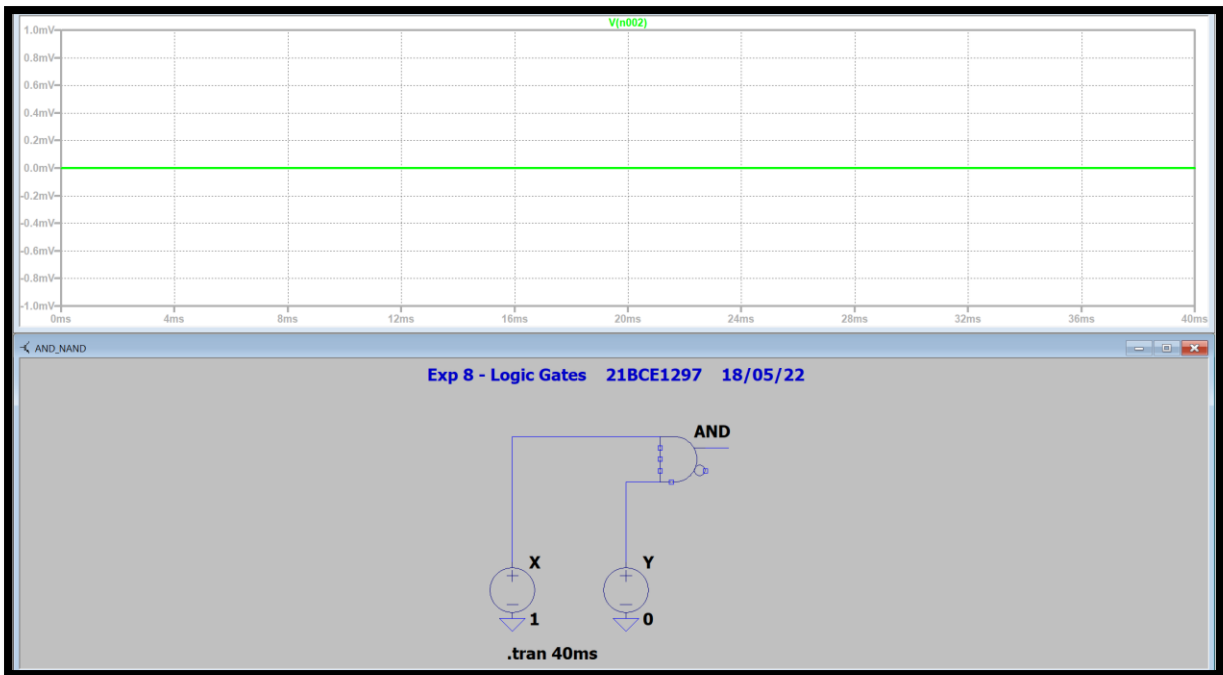




5. NAND Gate

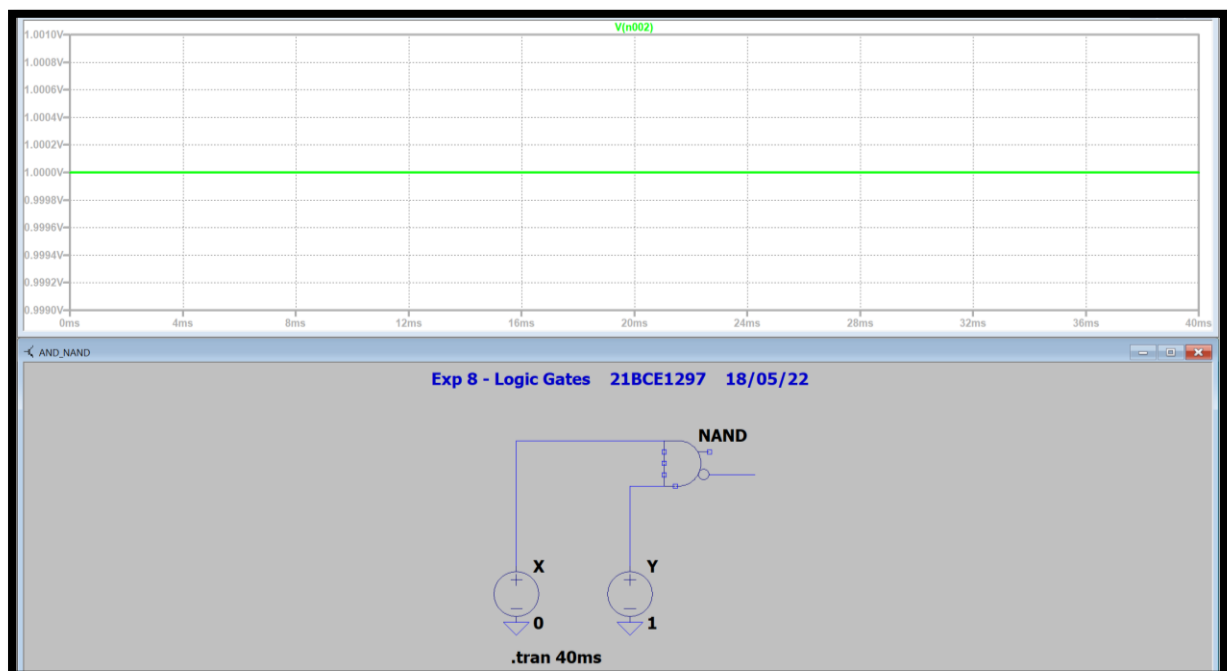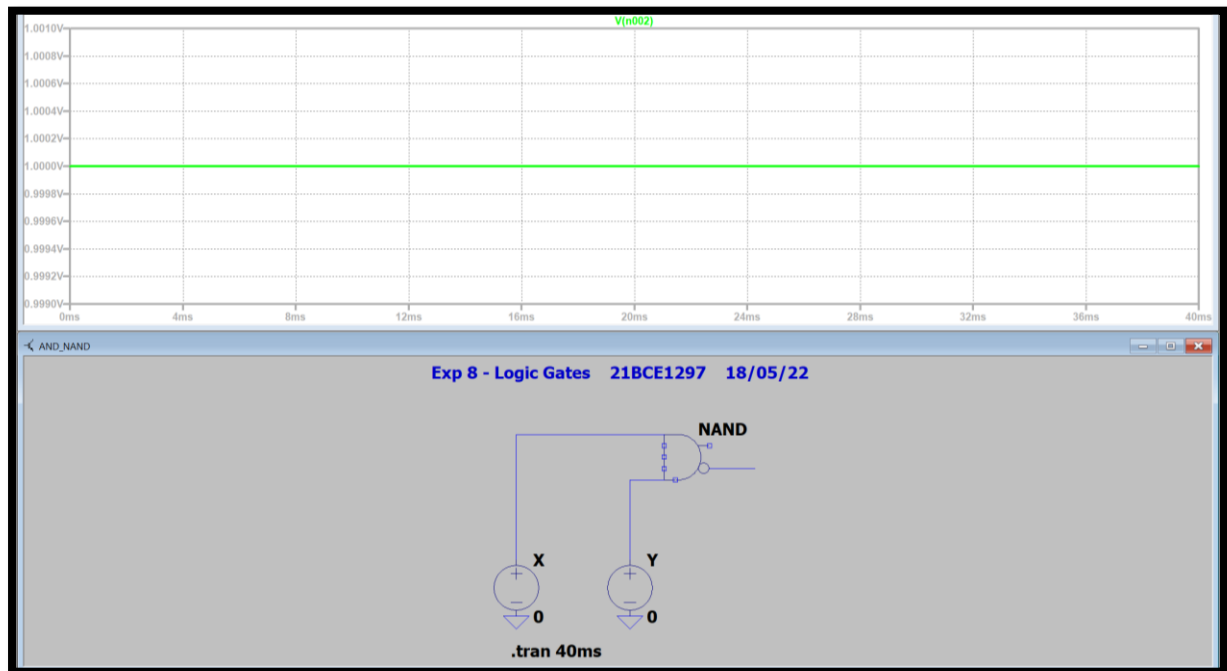

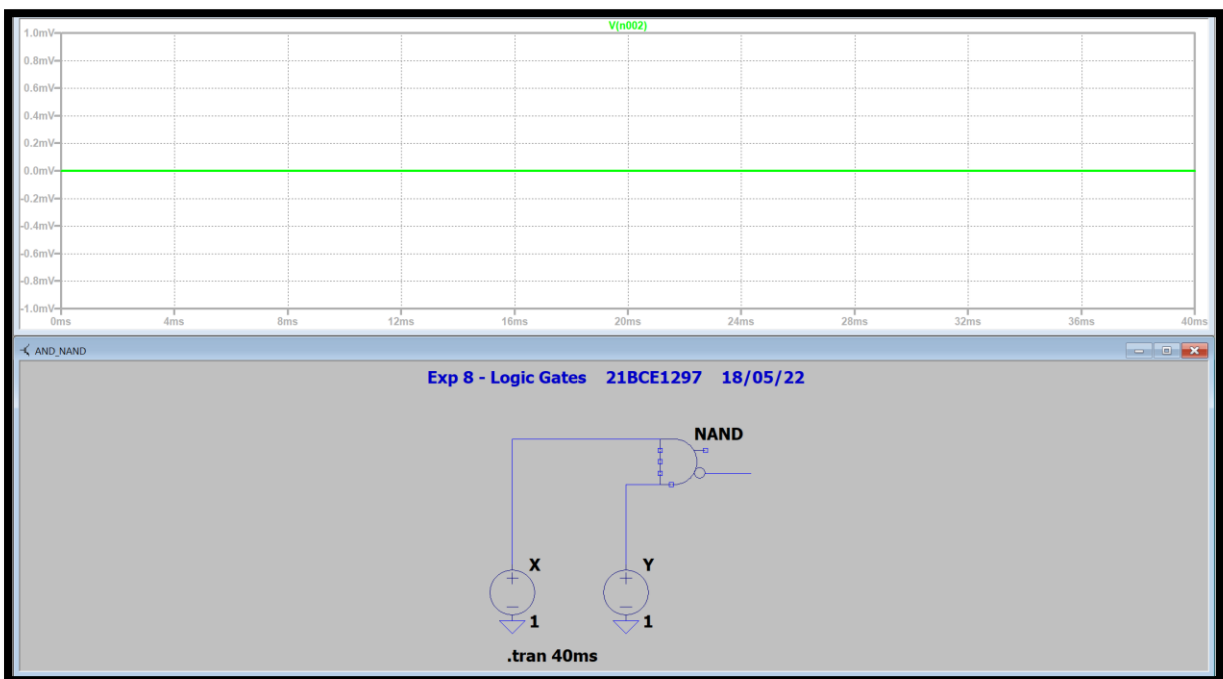
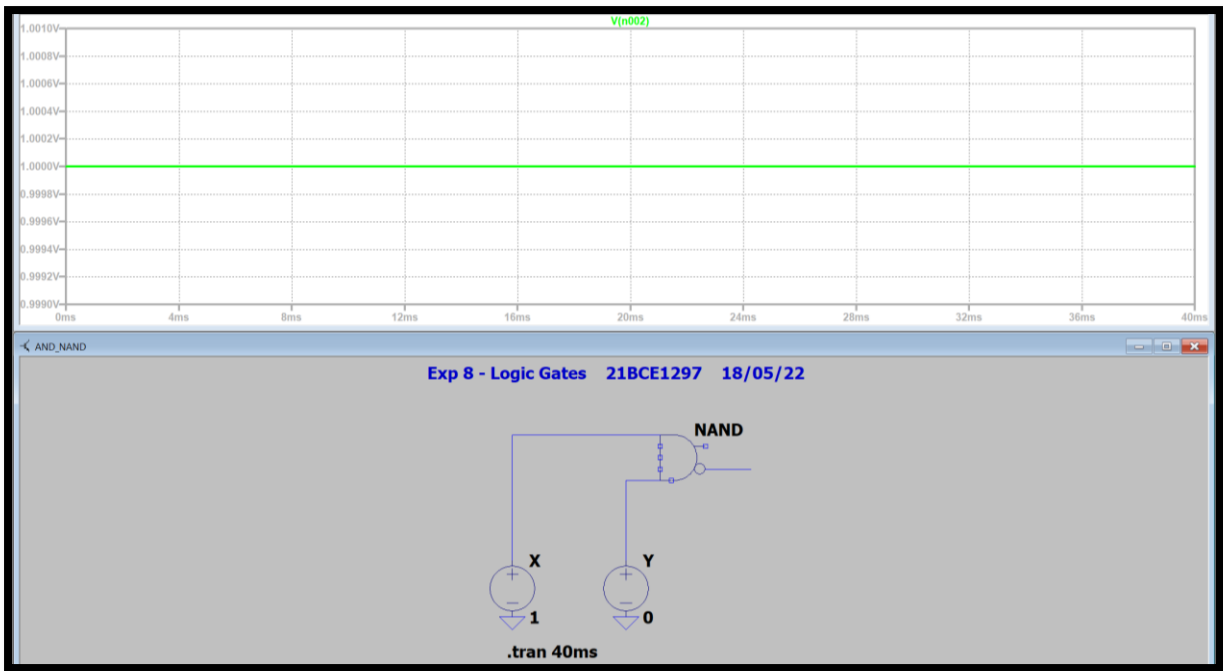




6. OR Gate

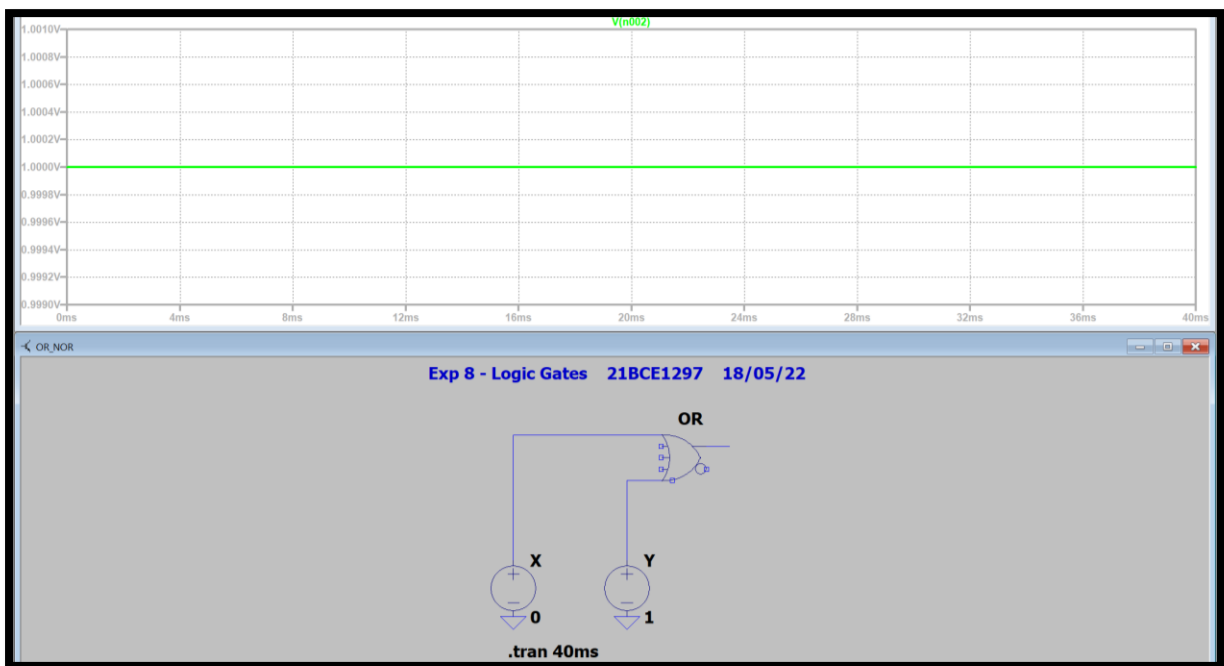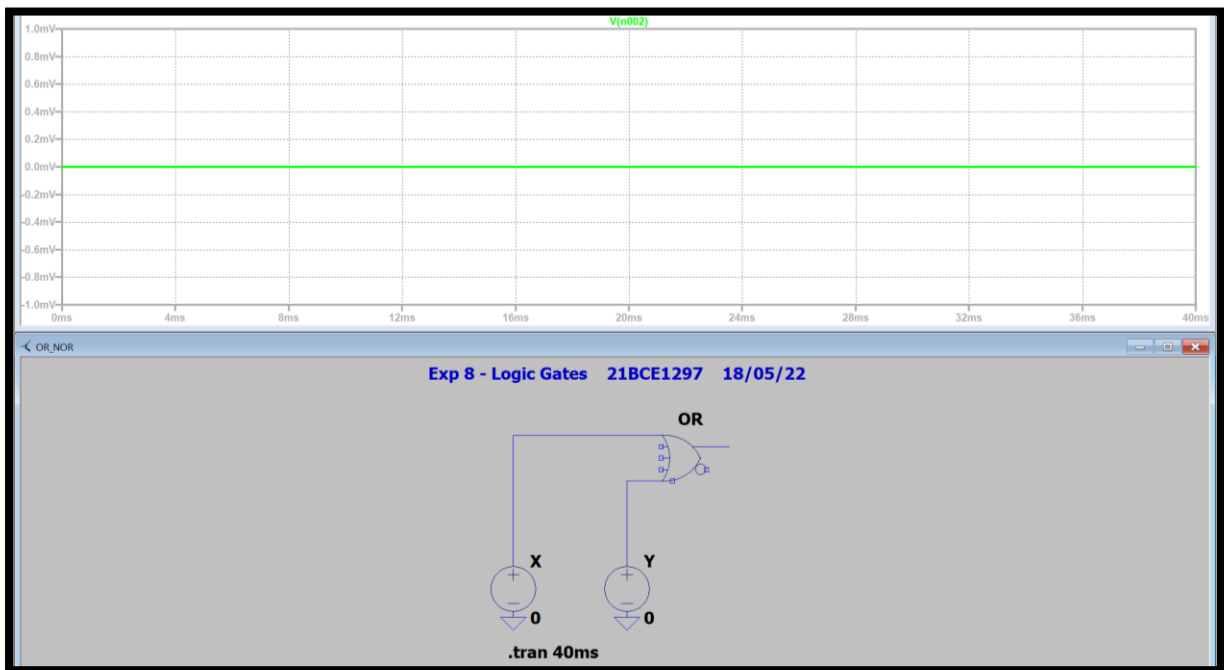

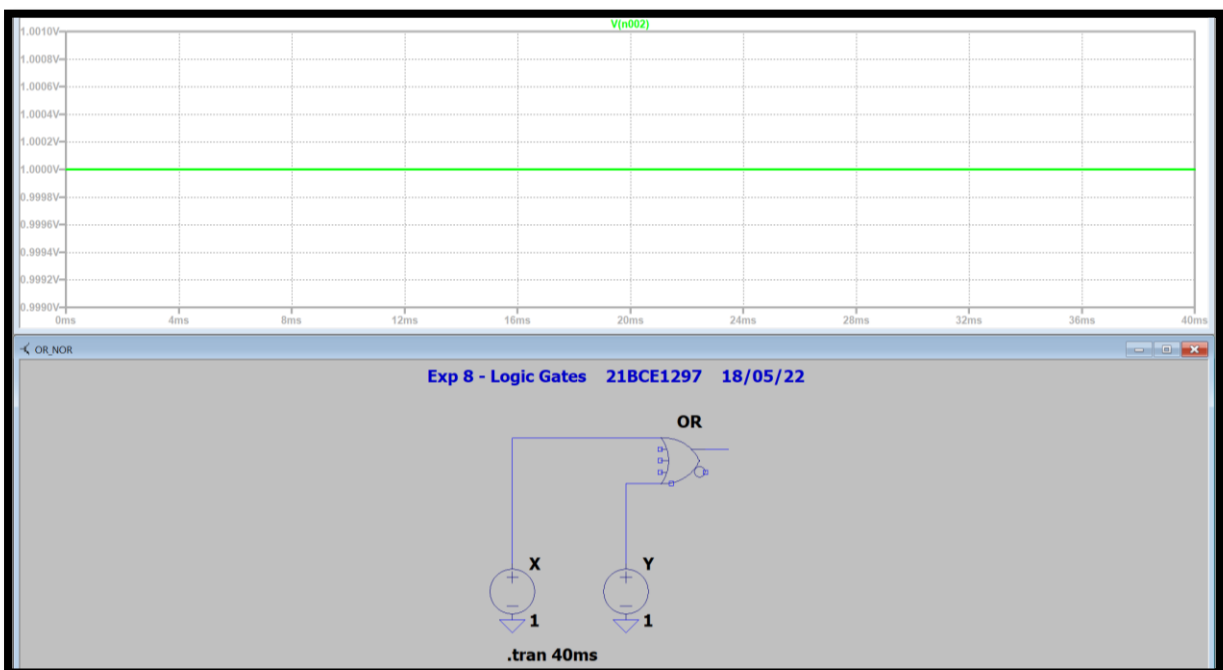
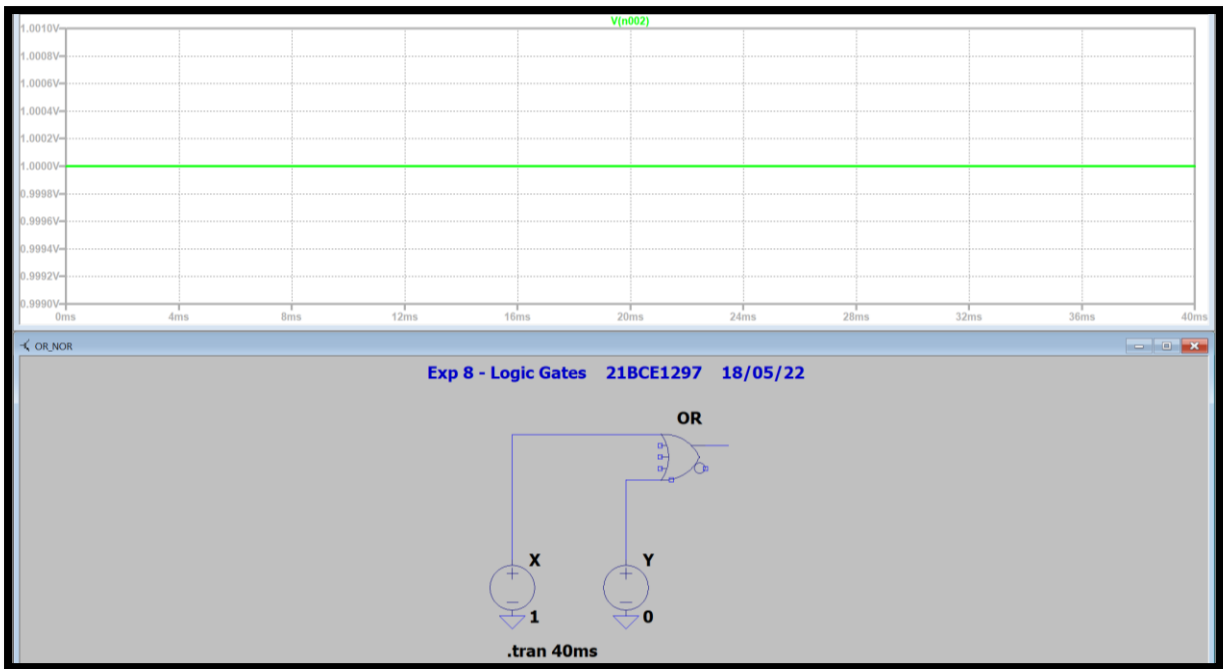




7. NOR Gate

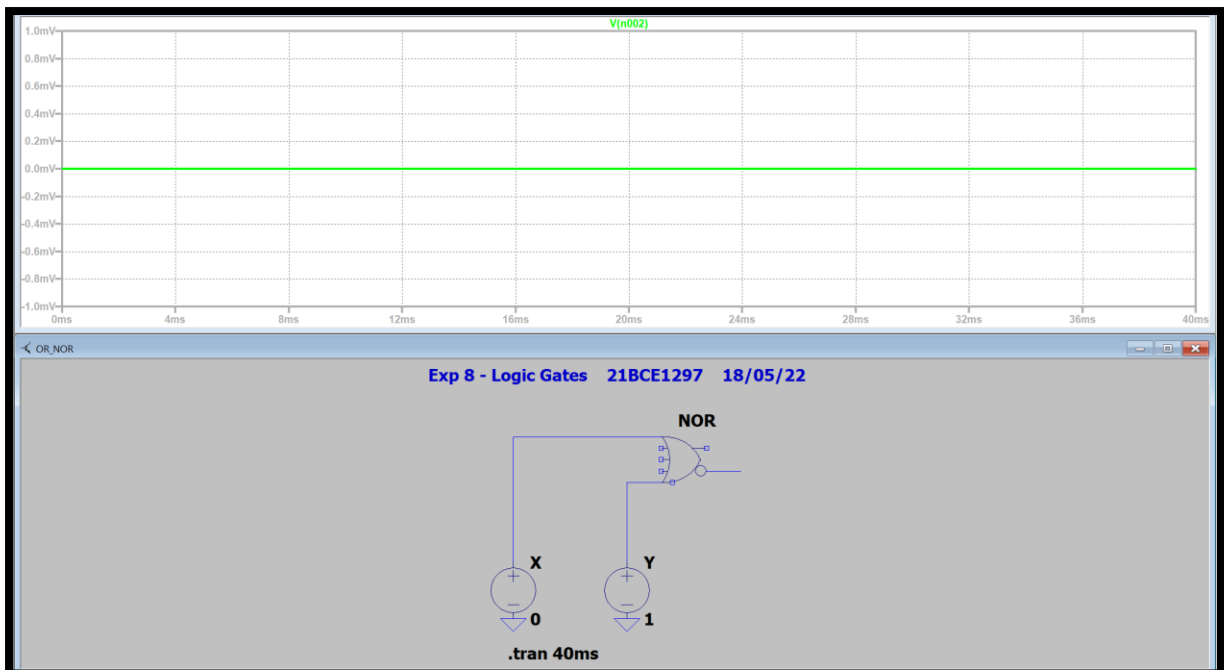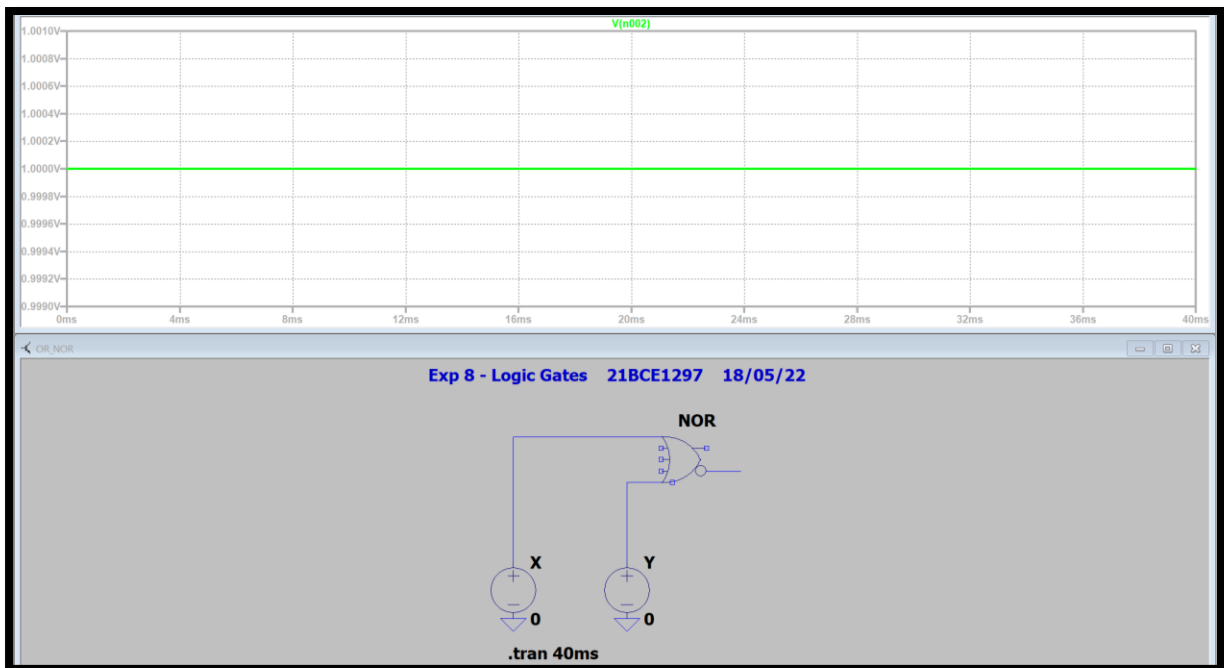

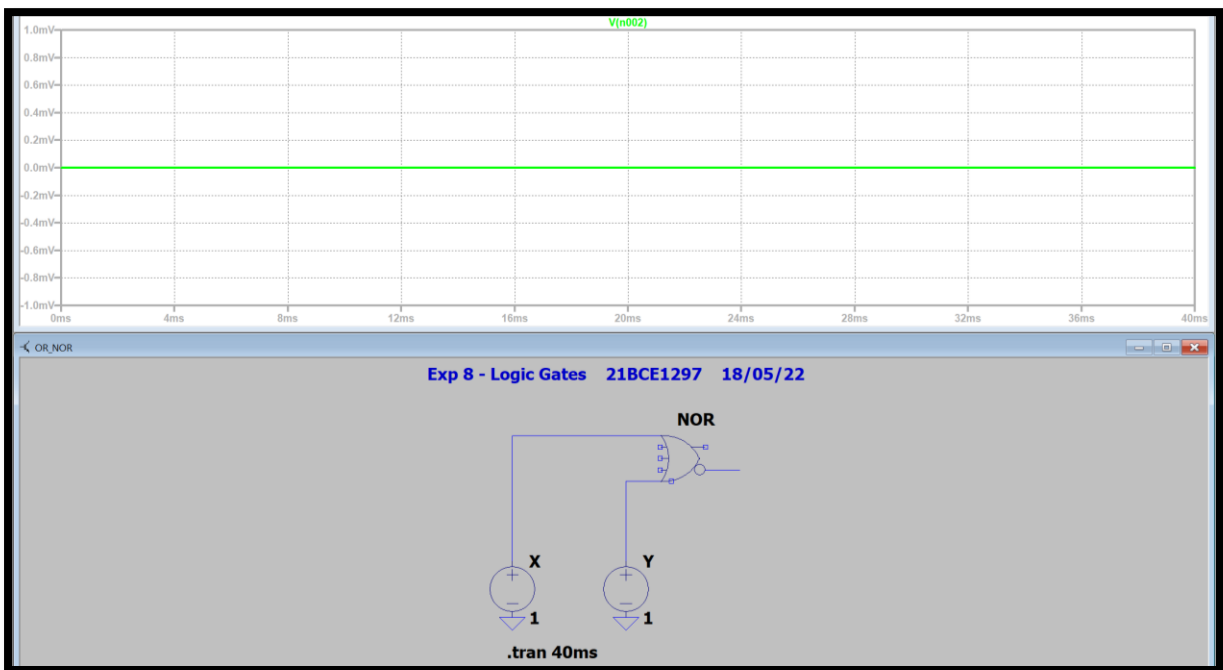
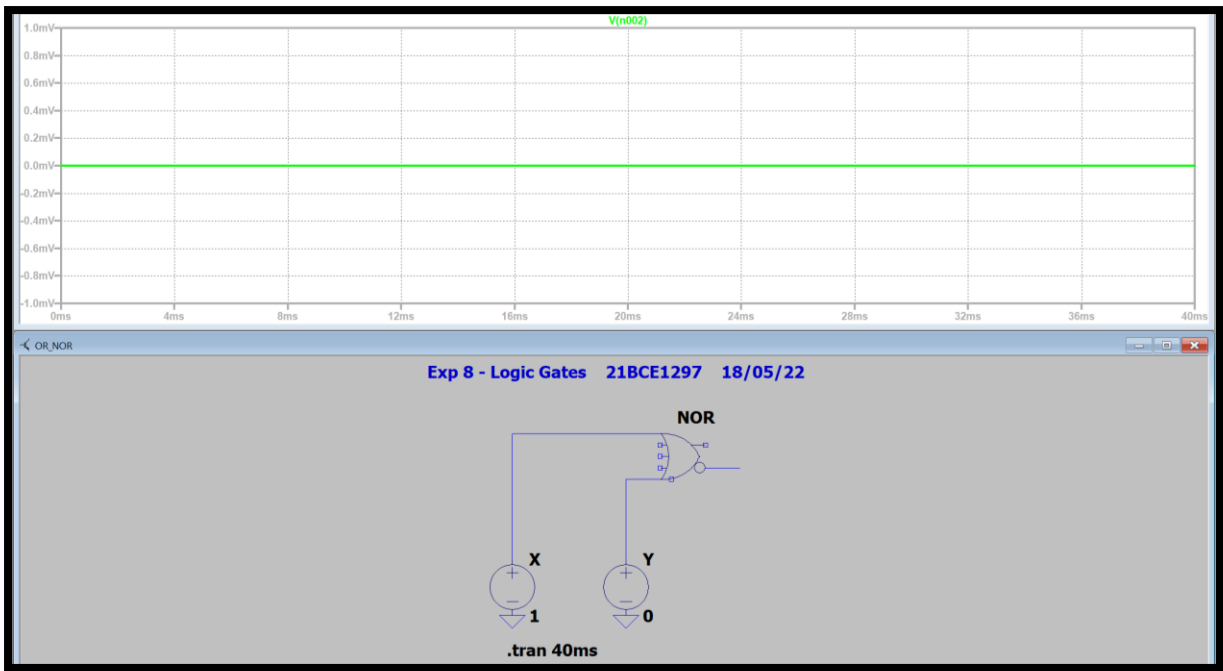




8. XOR Gate

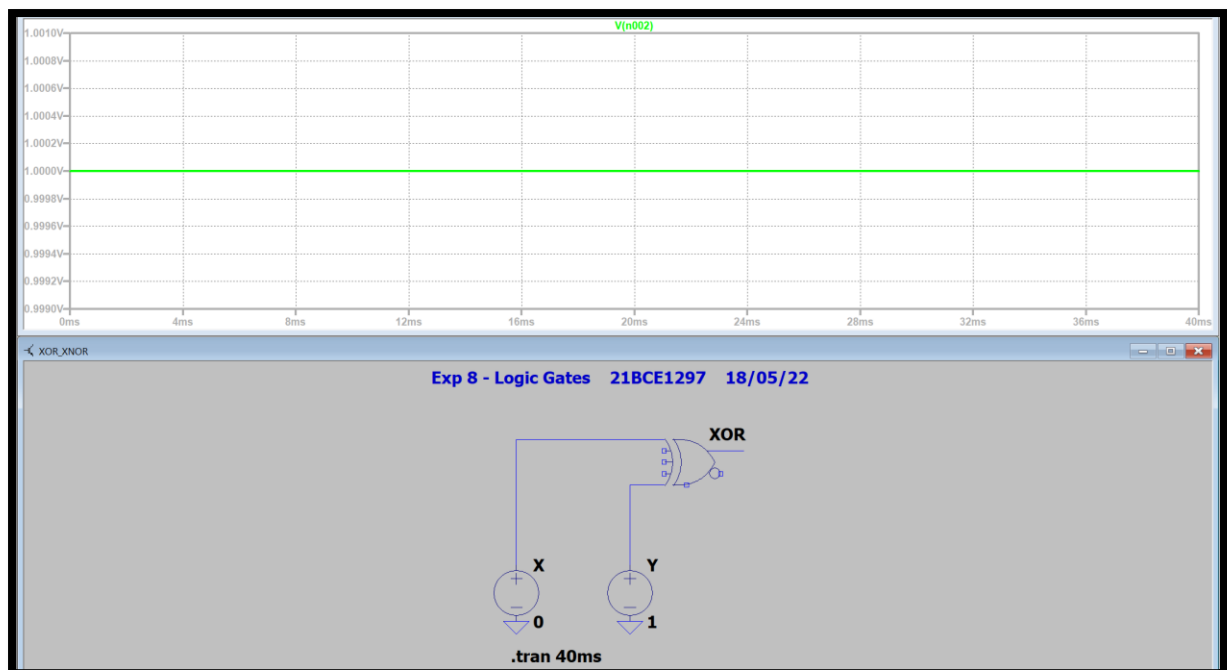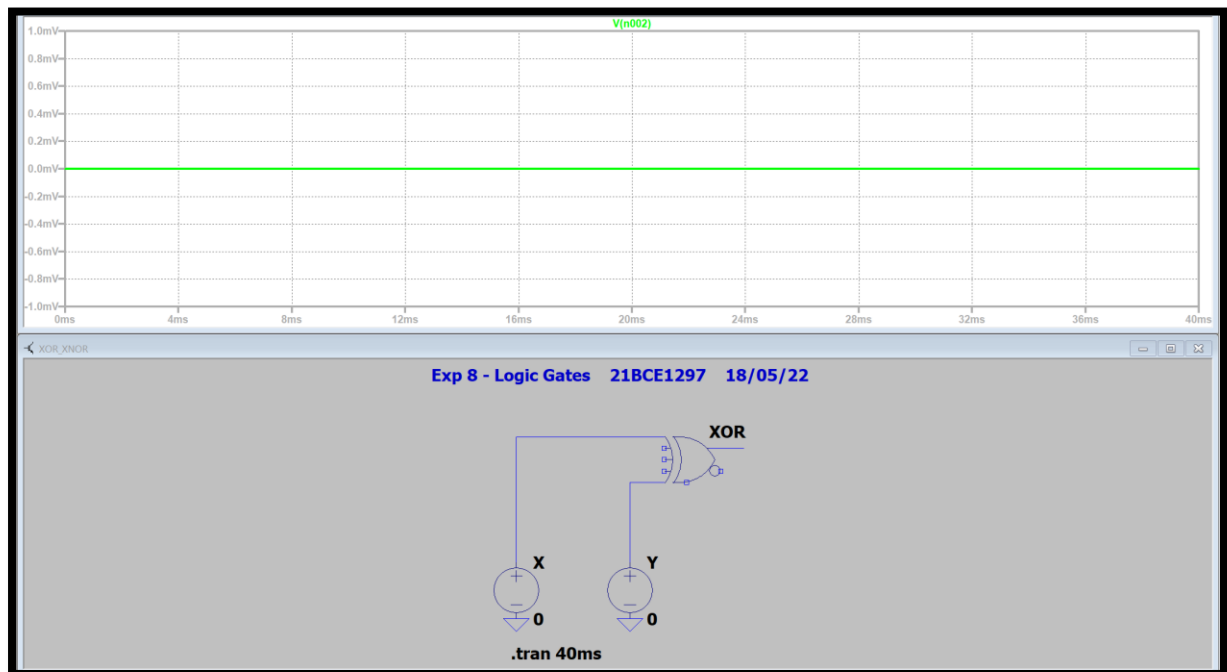

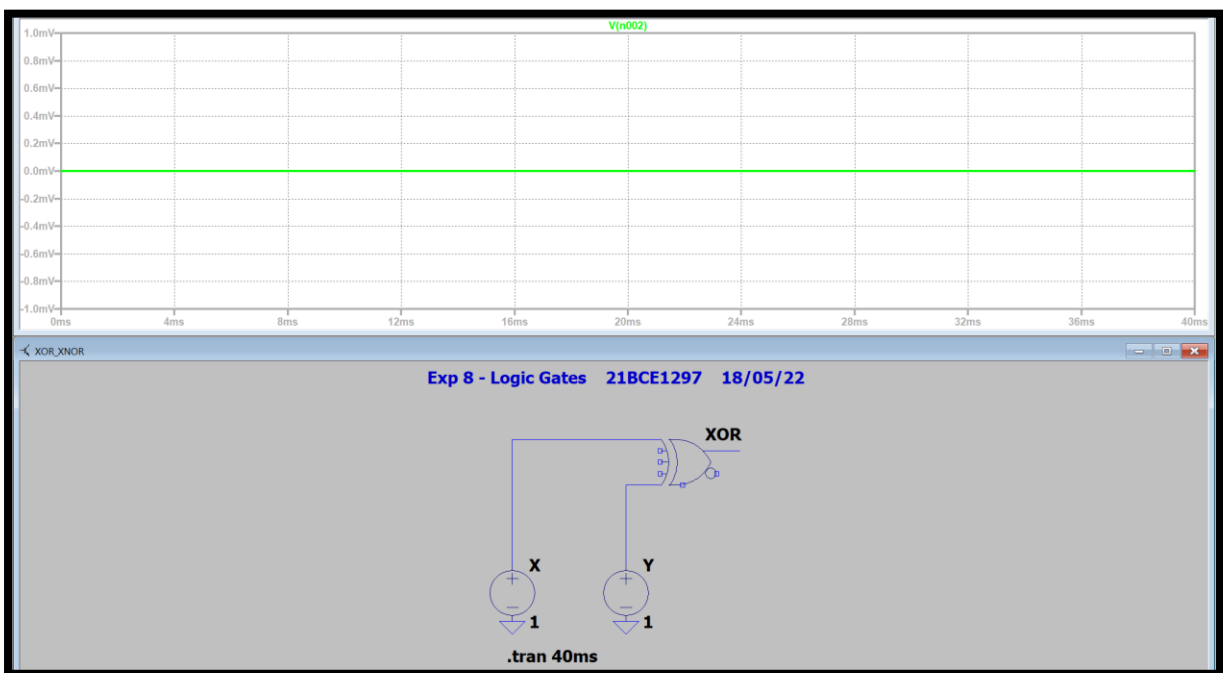
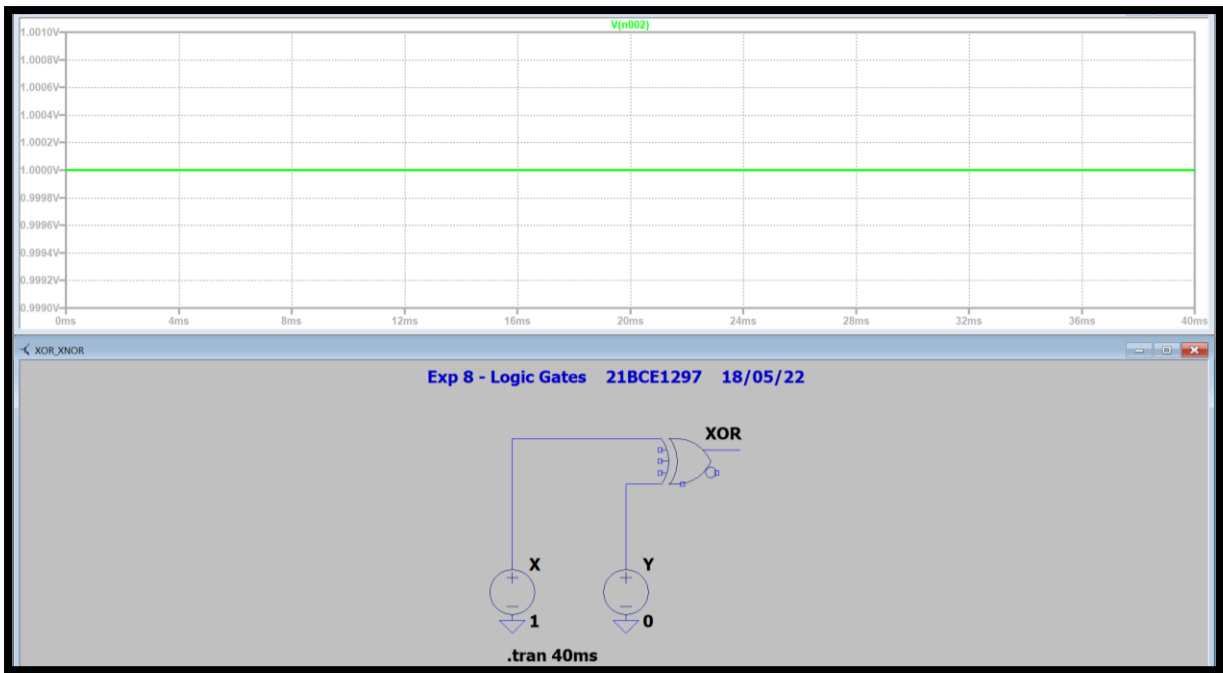


9. XNOR Gate

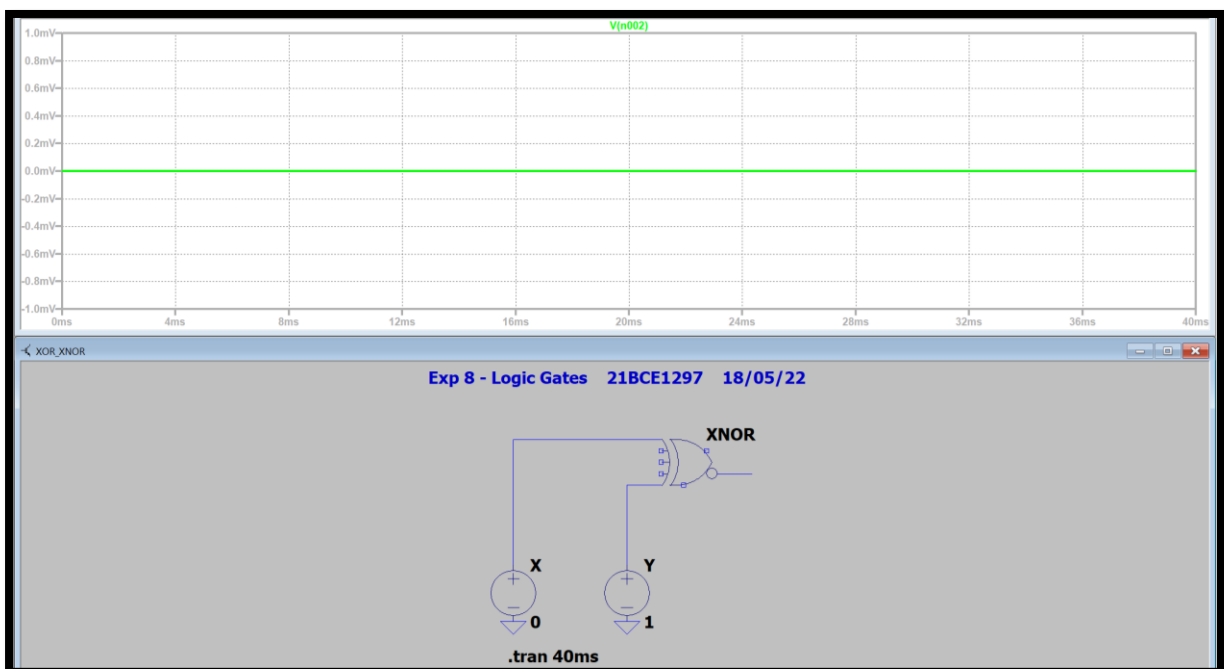
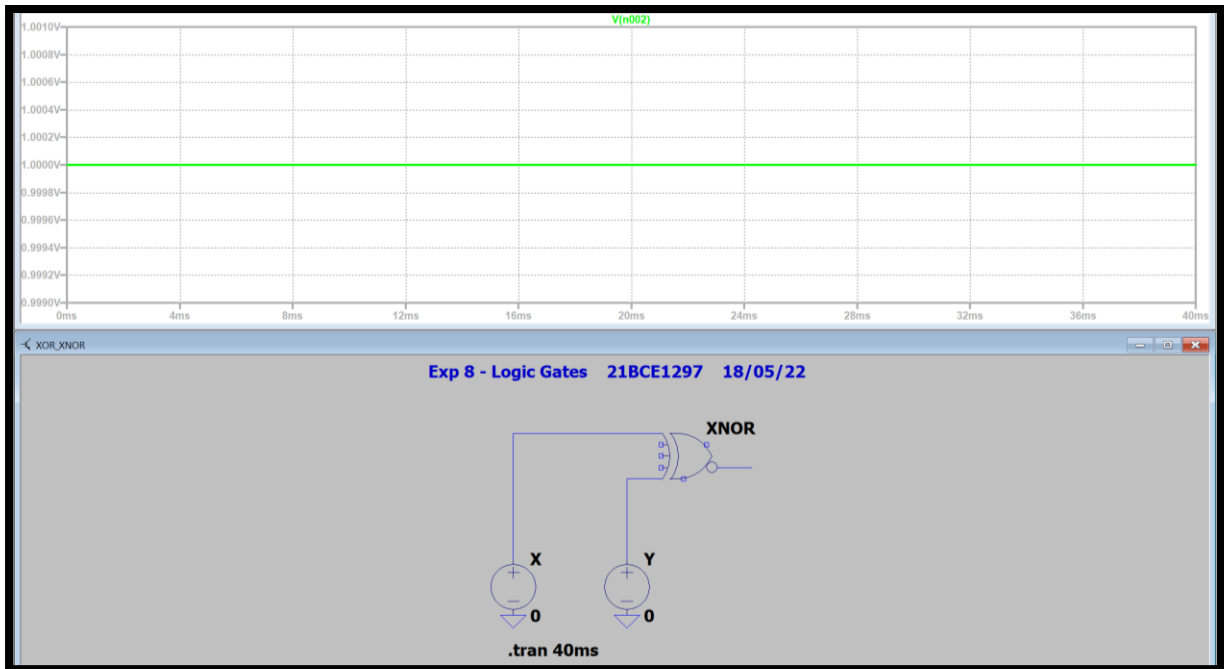


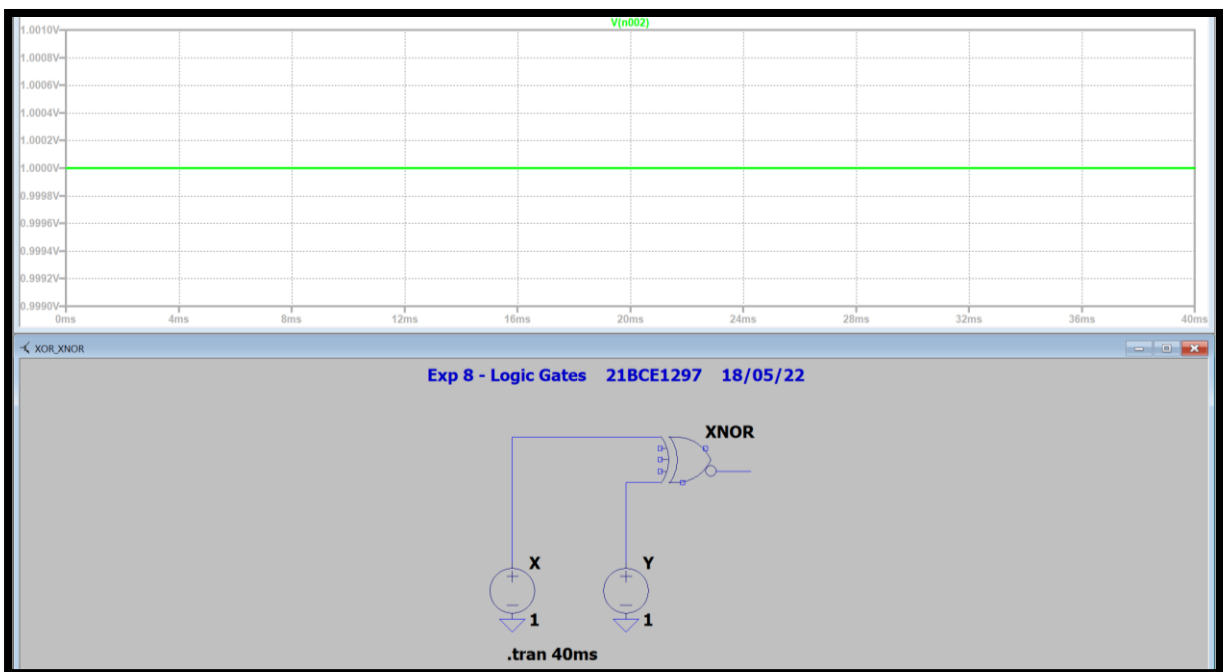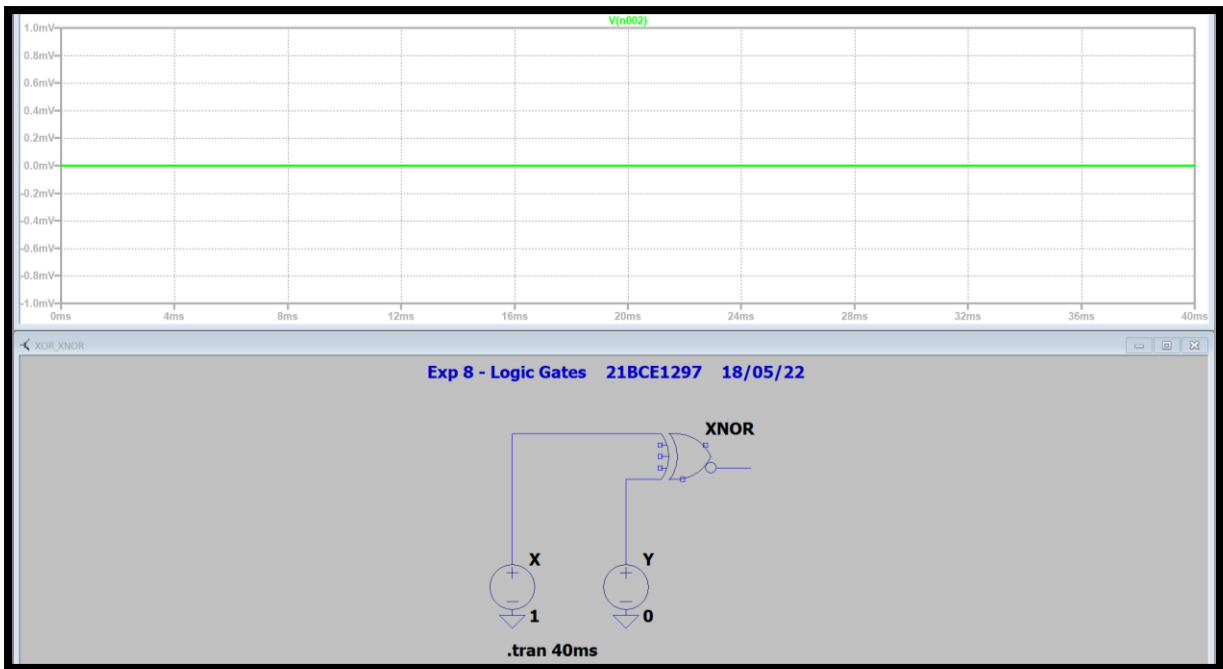



10. NOT Gate

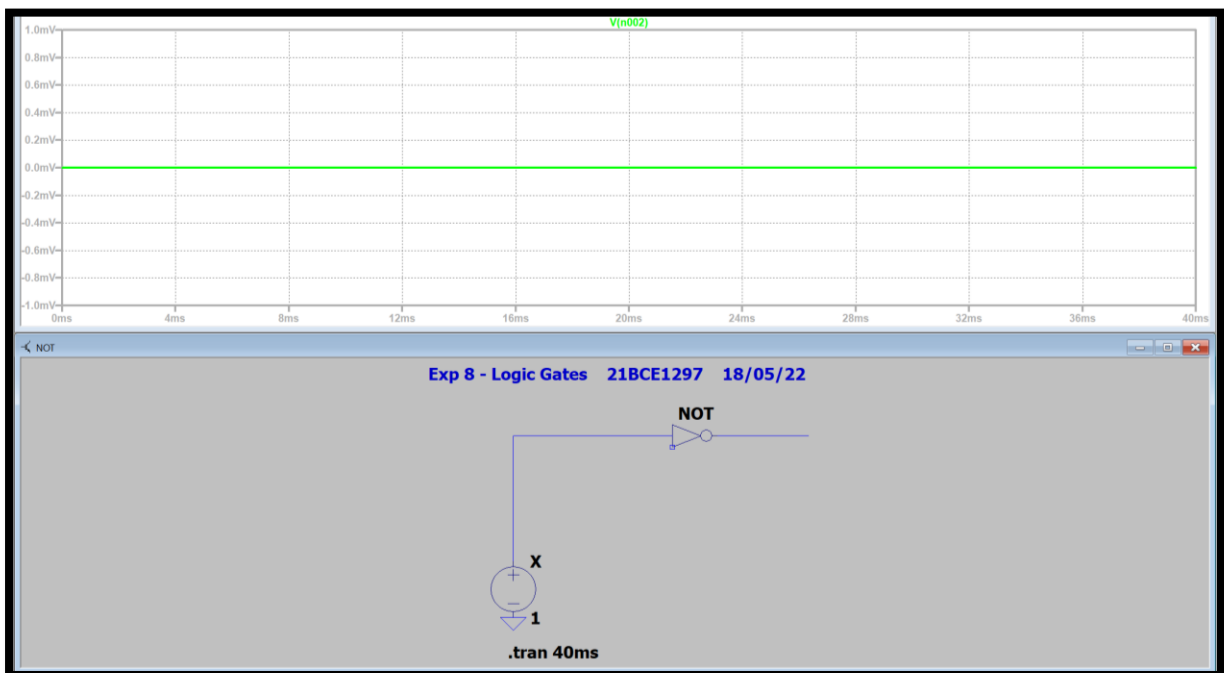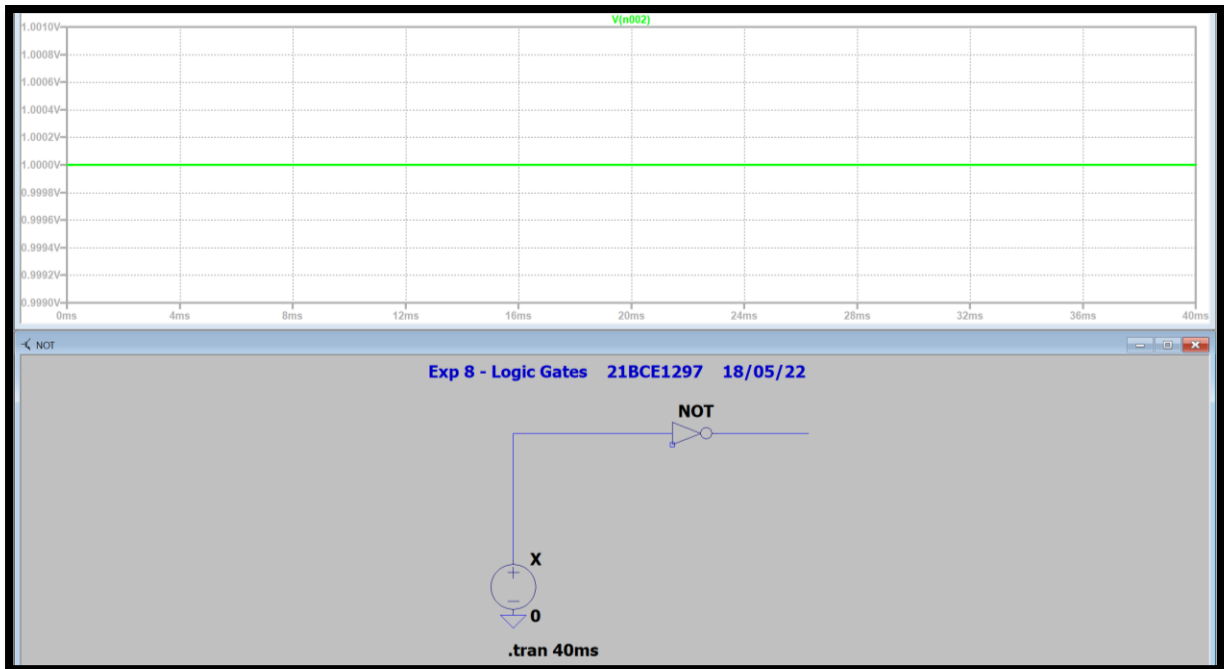



$$11. x = \overline{A \cdot B(C + D)}$$

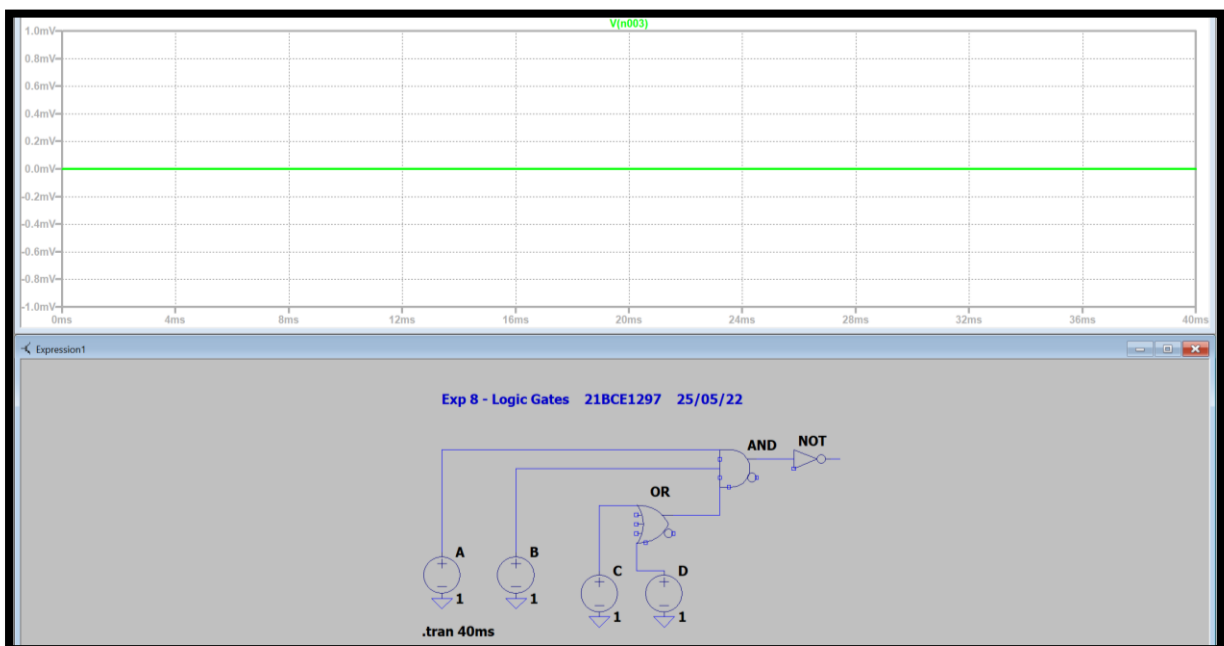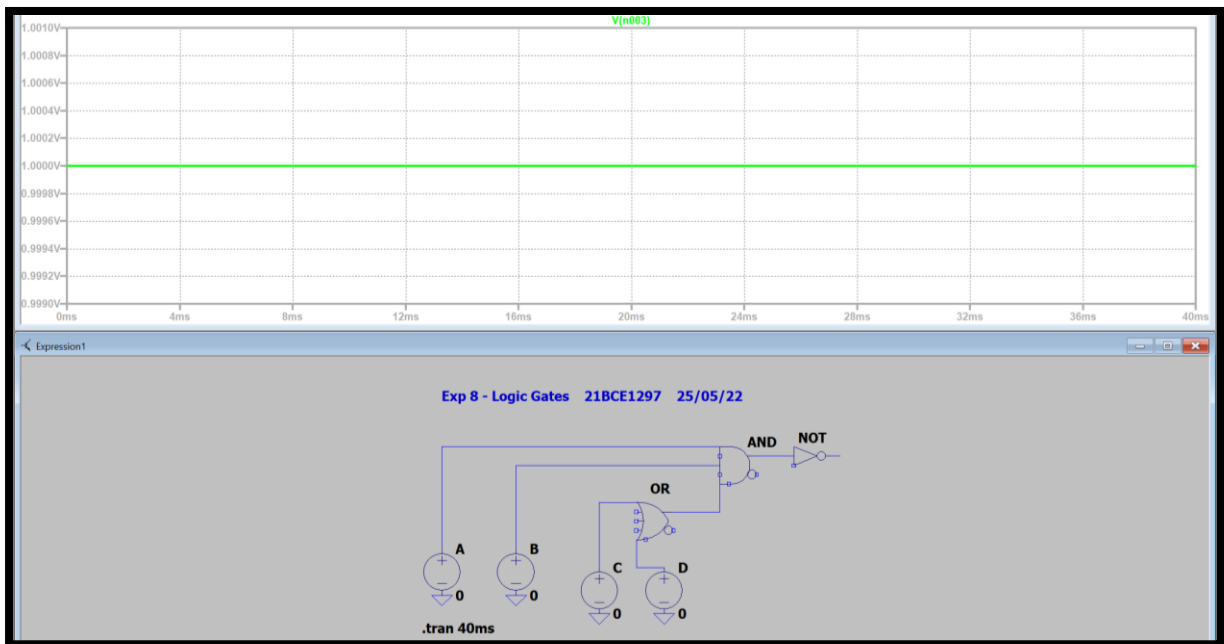

$$12. y = AC + B\bar{C} + \bar{A}BC$$

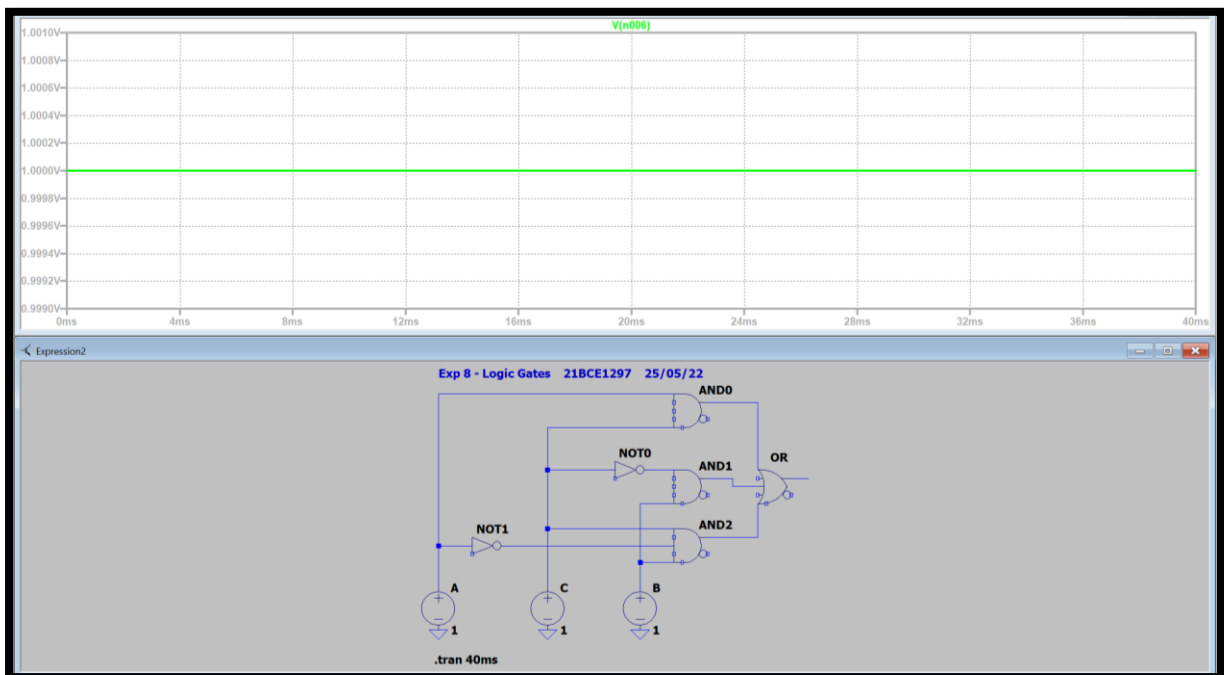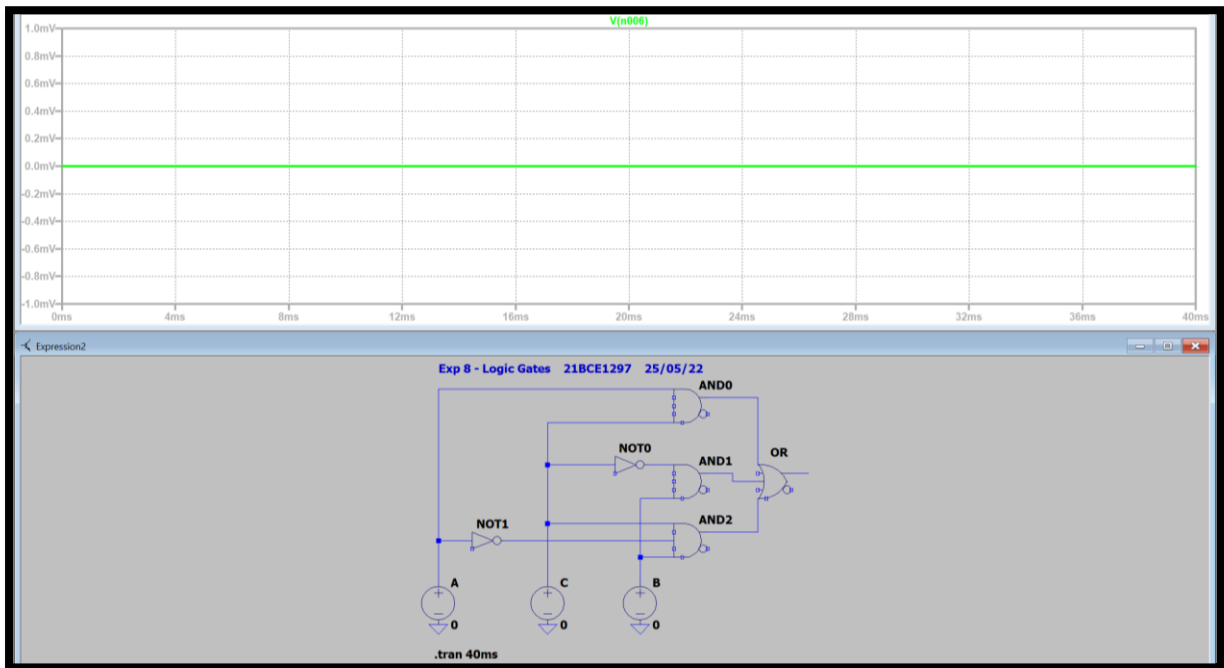
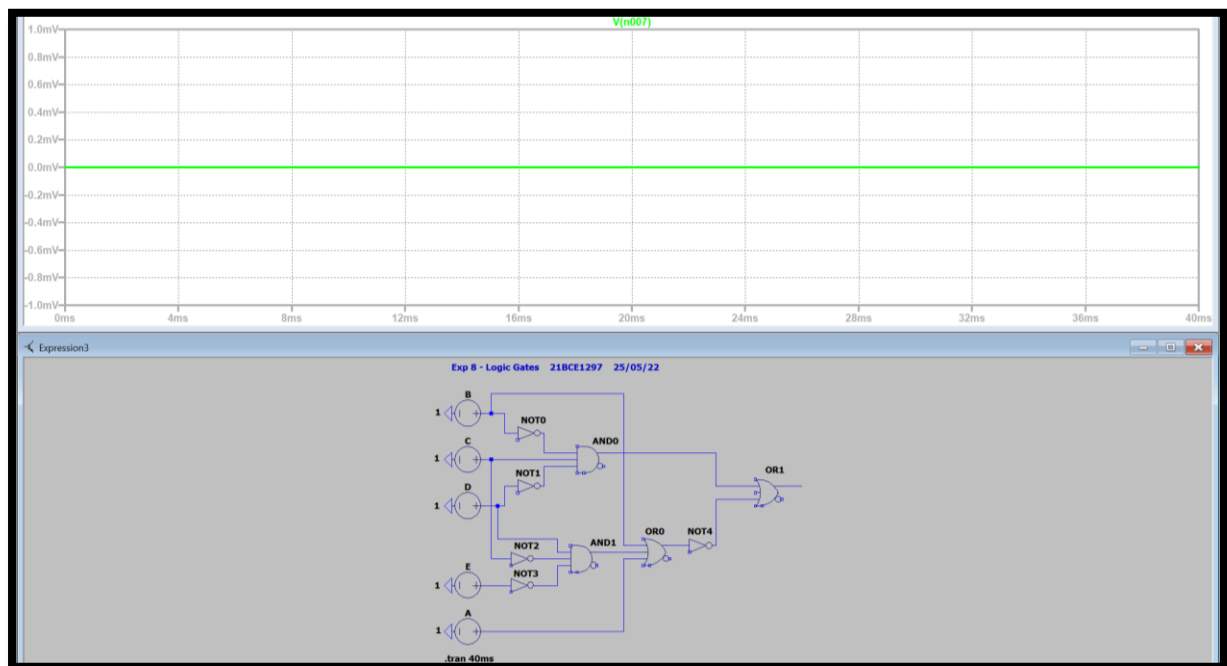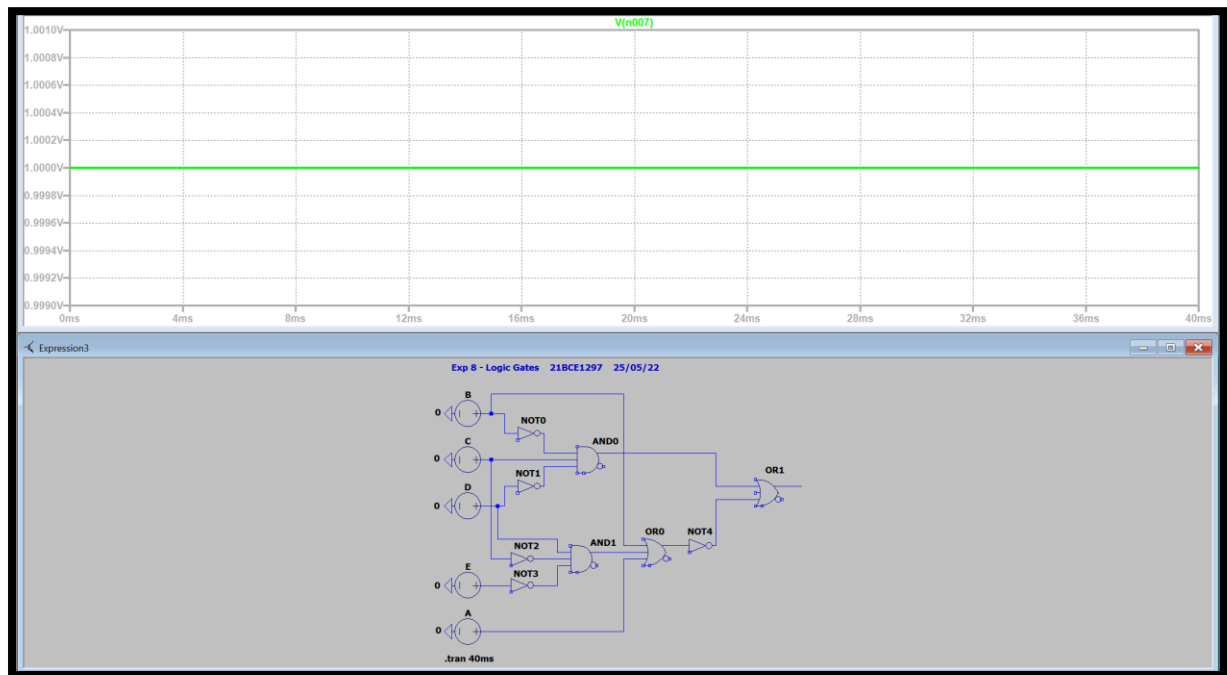
$$13. z = \overline{A + B + \overline{CDE}} + \overline{BCD}$$



Conclusion:

Hence, we can see that the truth table is verified for all Boolean gates and Boolean functions.

Inferences:

1. $A \text{ OR } B = A + B$
2. $A \text{ AND } B = A \cdot B$
3. $\text{NOT } A = \bar{A}$
4. $A \text{ NOR } B = \overline{A + B}$
5. $A \text{ NAND } B = \overline{A \cdot B}$
6. $A \text{ XOR } B = A \cdot B + \overline{A \cdot B}$
7. $A \text{ XNOR } B = \overline{A \cdot B + \overline{A \cdot B}}$