
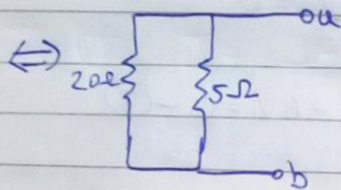


i) Equivalent Resistance ( $R_{TH}$ )

Make all independent sources zero

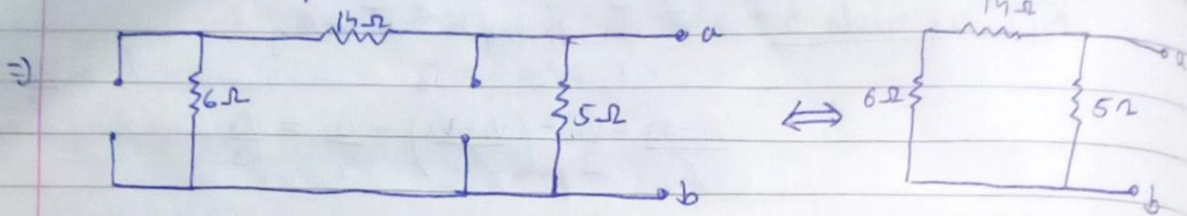

$$\Rightarrow R_{TH} = \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{20} \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow R_{TH} = 4\Omega$$

ii)  $V_{TH}$ :

KCL at ② ⇒  $I_2 = I_4 + I_5$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{V_2}{5} + 3 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at ① ⇒  $I_1 = I_2 + I_3$

$$\Rightarrow I_2 = I_1 - I_3$$

$$\Rightarrow I_2 = 1 - \frac{V_1}{6} \quad \text{--- (2)}$$

From ① and ②

$$\frac{V_2}{5} + 3 = 1 - \frac{V_1}{6}$$

$$\Rightarrow 5V_1 + 6V_2 = -60 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_2 - V_1 = 14V \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{KCL at } \textcircled{3} \Rightarrow I_2 = \frac{V_3 - V_2}{14} - \textcircled{3}$$

From  $\textcircled{1}$  and  $\textcircled{3}$

$$\frac{V_3 - V_2}{14} = 1 - \frac{V_1}{6}$$

$$6V_3 - 6V_2 + 14V_1 = 84 \quad \textcircled{4}$$

$$\Rightarrow 3V_3 - 3V_2 + 7V_1 = 42 \quad \textcircled{5}$$

Put  $\textcircled{2}$  in  $\textcircled{1}$  and  $\textcircled{5}$

$$5V_1 + 6V_2 = -60$$

$$10V_1 - 3V_2 = 0$$


$$\Rightarrow 5V_1 + 6V_2 = -60$$

$$20V_1 - 6V_2 = 0$$


$$\frac{25V_1}{25V_1} = -60$$

$$\Rightarrow V_1 = -2.4 \Rightarrow \boxed{V_2 = -8}$$

$$V_2 = \boxed{V_{TH} = -8V}$$

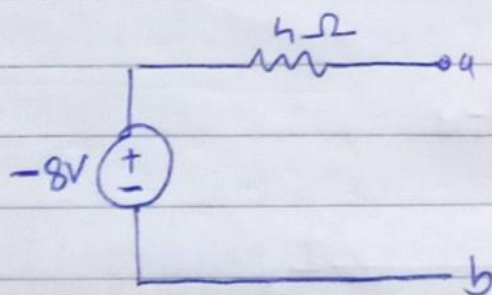

Thenivir's  
Equivalent

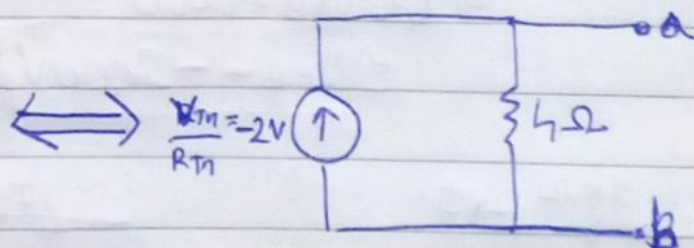

Norton's  
Equivalent