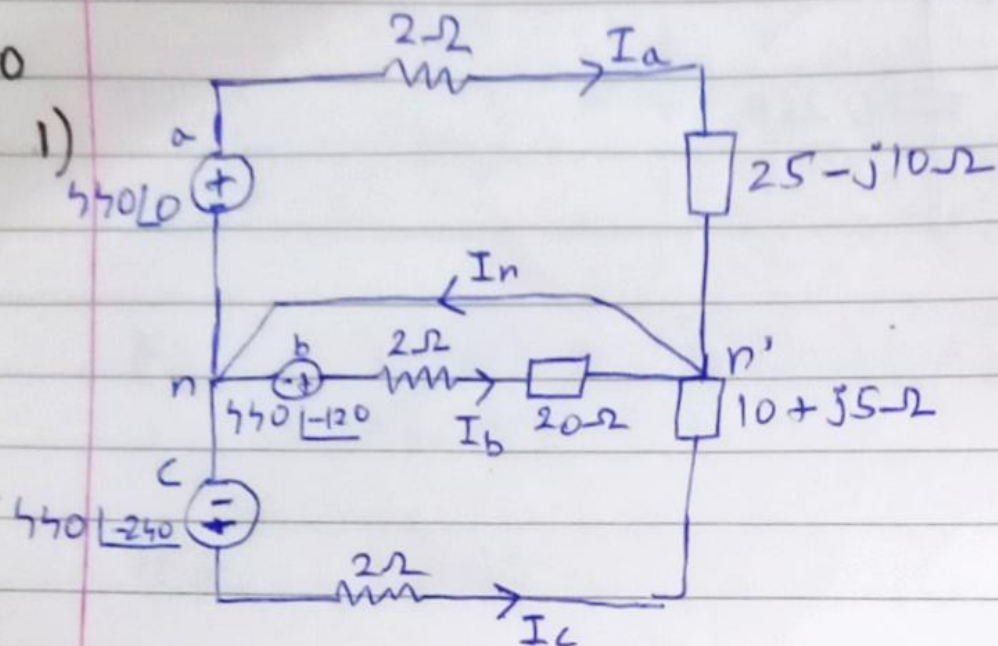


Q20



$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_{net}} = \frac{440 \angle 0}{27 - j10j} = 15.28 \angle 20.32^\circ \text{ A}$$

$$I_b = \frac{V_{bn}}{Z_{net}} = \frac{440 \angle -120}{22} = 20 \angle -120^\circ \text{ A}$$

$$I_c = \frac{V_{cn}}{Z_{net}} = \frac{440 \angle -240}{12 + j5} = 33.85 \angle 97.38^\circ \text{ A}$$


Applying KCL at n we get;

$$I_a + I_b + I_c = I_n$$

$$\therefore I_n = 15.28 \angle 20.32^\circ + 20 \angle -120^\circ + 33.85 \angle 97.38^\circ$$

$$\Rightarrow \boxed{I_n = 21.56 \angle 90.05^\circ \text{ A}}$$

2)

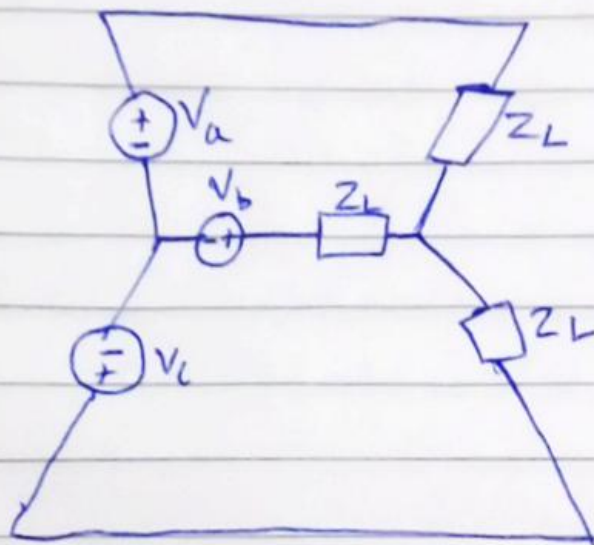

$$Z_L = 30 \angle 45^\circ$$

$$V_{ab_{rms}} = 208V \Rightarrow V_{ab} = 294.16V$$

$$\Rightarrow V_{an} = 169.83V$$

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_{net}} = \frac{169.83 \angle 0}{30 \angle 45^\circ} = 5.66 \angle -45^\circ$$

$$\Rightarrow I_{a_{rms}} = 4.002$$

Avg. Power delivered to load:

$$P_L = \sqrt{3} \times V_{L_{rms}} \times I_{L_{rms}} \cos \phi$$

$$= \sqrt{3} \times 208 \times 4.002 \cos 45^\circ$$

$$|P_L = 1019.50 W|$$