
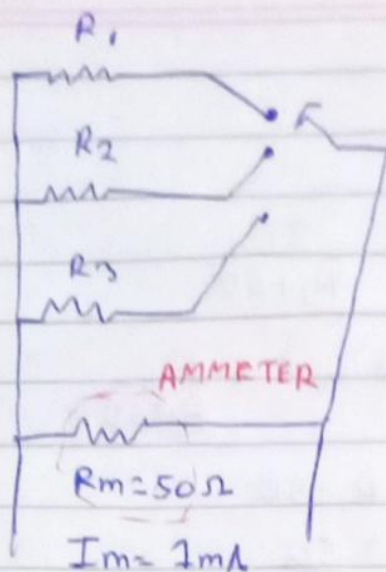


87

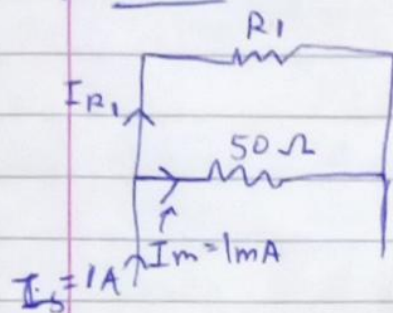

(i) 0-1A:



$$I_m = I_s \times \frac{R_1}{R_1 + 50} \quad (\text{Current division Rule})$$

$$10^{-3} = 1 \times \frac{R_1}{R_1 + 50}$$


$$\Rightarrow 10^{-3} R_1 + 50 \times 10^{-3} = R_1$$

$$\Rightarrow R_1 (1 - 10^{-3}) = 0.05$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = 0.050 \Omega}$$

0-100mA

(ii)

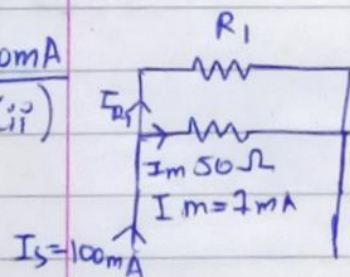

$$I_m = I_s \times \frac{R_1}{R_1 + 50}$$


$$10^{-3} = 100 \times 10^{-3} \times \frac{R_1}{R_1 + 50}$$

$$\Rightarrow \cancel{10^{-3}} R_1 = 10^{-2} R_1 + 50 \times 10^{-2}$$

$$R_1 (1 - 10^{-2}) = 0.5$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = 0.505 \Omega}$$

(iii) $0-100\text{mA}$:

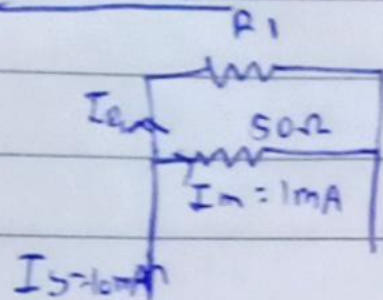

$$I_m = I_s \times \frac{R_1}{R_1 + 50}$$

$$1 \times 10^{-3} = 10 \times 10^{-3} \times \frac{R_1}{R_1 + 50}$$

$$10R_1 = R_1 + 50$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{50}{9}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = 5.556\Omega}$$