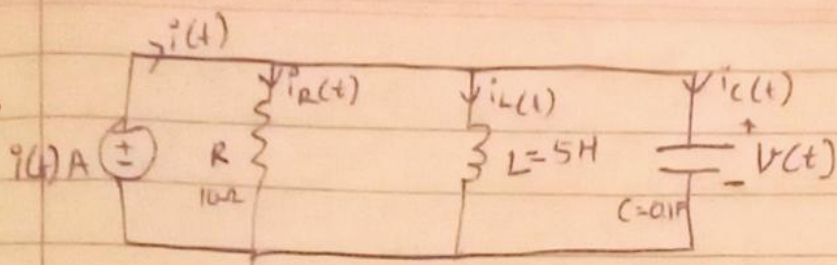


Q13



$$i(t) = 20 \cos(50t + 45^\circ) \text{ A}$$

$$i(t) = i_R(t) + i_L(t) + i_C(t)$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{V(t)}{R} + \frac{1}{L} \int V(t) \cdot dt + C \frac{dV(t)}{dt}$$

$$= \frac{V(t)}{10} + \frac{1}{5j\omega} V(t) + 0.1 j\omega V(t)$$

$$i(t) = 0.1 V(t) + \frac{1}{250} V(t) + 5 V(t)$$

$$17.17 + 17.17j = 0.1 V(t) + 5.0004 V(t)$$

$$\Rightarrow V(0.1 + 5.0004j) = 20\sqrt{45}$$

$$\Rightarrow V = 3.998 \angle -43.85^\circ$$

$$\therefore \boxed{V(t) = 3.998 \cos(50t - 43.85^\circ)}$$

$$\boxed{i_{Rt} = 0.3998 \cos(50t - 43.85^\circ)}$$

$$i_{Lt} = \frac{1}{L} \int V(t) dt$$

$$\boxed{i_{Lt} = 0.016 \sin(50t - 43.85^\circ)}$$

$$\boxed{i_{Ct} = -1.99 \sin(50t - 43.85^\circ)}$$